

기출문제 해답과 풀이  
(기초회로이론 개정2판)

최종 수정 : 2019. 2

저자 최윤식

## 제 2 장

2.1 ③  $P = \frac{V^2}{R} = 1000[W]$ , 정격전압 80%를 가하면,  $P = \frac{(0.8V)^2}{R} = 0.64 \times 1000 = 640[W]$

2.2 ①  $V = J/C$

2.3 ③  $I = \frac{V}{R}$ , 그러므로 R을 0.8R로 바꾸면,  $\frac{V}{0.8R} = 1.25I$

2.4 ③ 전선을 4배로 늘이면 저항은 4배 증가, 저항값을 유지하려면 단면적이 4배 늘어야 하므로, 반지름은 2배로 늘어야 한다.

2.5 ② 각 전구의 저항은  $R_1 = \frac{220^2}{100}$ ,  $R_2 = \frac{220^2}{200}$  이 되고 직렬로 연결하여 220V를 연결하면,

저항이 큰 것이 더 밝게 되므로, 100W 전구가 더 밝다.

2.6 ② 길이에 비례하고, 단면적에 반비례 하므로,  $n \times n = n^2$  배가 된다.

2.7 ③

2.8 ①  $180000 \div 180 = 1[KW]$

2.9 ②

2.10 ①  $10 = (5 + R_{\text{전열기}})(1)$ , 그러므로  $R_{\text{전열기}} = 5\Omega$ , 가변저항이  $15\Omega$  일 때 전체전류

$i = 10 / (5 + 15) = 0.5$ , 따라서, 전열기 발생 전력  $p = i^2 R_{\text{전열기}} = (0.5)^2 (5) = 1.25[W]$ , 4초

간 소비한 에너지는  $1.25(4) = 5 [J]$

2.11 ④  $i^2 R = 60$ ,  $i = 20$ 이므로  $R = 0.15[V]$ 이다. 따라서  $i^2 R = 30^2 \times 0.15 = 135[W]$

2.12 ③  $(1.5)(3)(180) = 810[J]$

2.13 ②  $i^2 R = 90K$  그러므로  $i^2 \times 300 = 90 \times 10^3$   $i \approx 17.3[A]$

2.14 ②  $1 \times 60 = 60[C]$

2.15 ②  $R = \frac{V}{I} = \frac{100}{5} = 20\Omega$ . 120V에 가하면  $i = \frac{120}{20} = 6[A]$

2.16 ③

2.17 ③  $i = \frac{V}{R}$  로부터,  $1.2i = \frac{V}{0.83R}$


2.18 ②

### 제 3 장

3.1 ①  $R_{ab} = 2r + \frac{rr_x}{r+r_x}$  또한, 무한대 합으로 보면,  $R_{ab} \approx r_x$  이므로, 임의로  $r=1$  로

대입하여 정리하면,  $R_{ab}^2 - 2R_{ab} - 2 = 0$  이 되므로 양수값 근인  $R_{ab} = 1 + \sqrt{3}$

3.2 ①

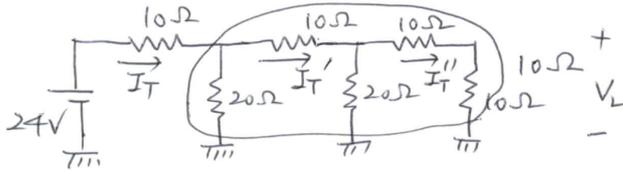

회로를 정리하면, 24V 전원에 직렬로 연결된 10Ω과 또 다른 10Ω의 회로로 정리할 수 있고, 따라서, 전체저항은 20Ω에 24V 전원이 직렬연결된 회로가 된다. 즉, 전체 전류

$$I_T = \frac{24}{20} = 1.2[A] \text{ 이고, 전류분배 법칙에 따라, } I_T' = 1.2 \times \frac{20}{20+20} = 0.6,$$

$$I_T'' = 0.6 \times \frac{20}{20+20} = 0.3[A], \text{ 그러므로, } 10\Omega\text{에의 전압은 } V = IR = 0.3 \times 10 = 3.0[V]$$

3.3 ② 전류  $I = \frac{V}{R}$  이므로, 저항값에 반비례함.

3.4 ② c-d 간 저항은  $2r // 2r // r = r/2$ , a-b간 저항은  $2r // 2r = r$  그러므로 2배

3.5 ② 스위치를 열었을 때, 전체 전압은  $10 \times (3//6 + 4) = 60[V]$ , 스위치를 닫으면, 저항은  $(3//6 + 4//12) = 5\Omega$  이 되고, 전압은 같은 60[V]가 걸리므로, 전류는

$$I = \frac{V}{R} = \frac{60}{5} = 12[A] \text{가 된다.}$$

3.6 ③ 전압분배법칙에 따라  $V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V = \frac{8}{8+4} \times 12 = 8[V]$

3.7 ② 전체저항  $R_T = 3 + \frac{2R}{2+R}$ , 전체전류  $I_T = \frac{E}{R_T} = \frac{106}{3 + \frac{2R}{2+R}}$ , R에 흐르는 전류

$$I_R = I_T \times \frac{2}{2+R} = \frac{106}{3 + \frac{2R}{2+R}} \times \frac{2}{2+R} = \frac{212}{5R+6} = 2, \text{ 그러므로, } R = 20\Omega$$

3.8 ①  $(R_1 + R_2) // R_3 = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$

3.9 ③ 전체저항은  $2r // r = \frac{2r^2}{2r+r} = \frac{2}{3}r$ ,  $R = \frac{V}{I} = \frac{30}{3} = 10 = \frac{2}{3}r$ , 그러므로  $r=15\Omega$

3.10 ④ 브릿지 2r 저항에는 양쪽 단자의 전압이 같으므로 전류가 흐르지 않아, 전체저항은  $(2r+2r) // (2r+2r) = 2r$

3.11 ④ 소비전력은  $W = \frac{V^2}{R}$  이므로, 일정 전압 하에서, 소비전력이 제일 큰 것은 전체저항의 값이 가장 작은 것임.

3.12 ④ R에 흐르는 전류는  $30 \times \frac{3}{(R+6//6)+3} = \frac{90}{R+6} [A]$ , 따라서, 전력

$$p = vi = 30 \times \frac{90}{R+6} = \frac{v^2}{R} = \frac{900}{R}, \text{ 그러므로, } R = 3[\Omega], \text{ 따라서, } R \text{에 의하여 발생하는}$$

$$\text{전력은 } \frac{900}{3} = 300[W]$$

3.13 ① 전체전류가 3배가 되었다면, 전체저항은 1/3이 되었다는 뜻이므로,

$$(8//R_x) + 3 = \frac{1}{3} \times (8+3), \text{ 즉, } \frac{8R_x}{8+R_x} + 3 = \frac{11}{3}, \text{ 그러므로, } R_x = \frac{8}{11} \approx 0.73$$

3.14 ③  $1+2//2+3//3//3=3\Omega$

3.15 ②

3.16 ②  $10\Omega$ 을 병렬로 연결하면 최소가 됨.  $10//10//10//10//10 = 2\Omega$

## 제 4 장

4.1 ④ 중첩의 원리에 따라, 전압전원에 의한,  $i_x' = \frac{10 - i_x'}{2 + 1}$ , 따라서  $i_x' = 2[A]$ , 또한,


전류전원에 의한,  $i_x'' + 3 = \frac{v - 2i_x''}{1}$ , 또한  $i_x'' = -\frac{v}{2}$ , 따라서,  $i_x'' = -0.6[A]$  그러므로,

$$i_x = i_x' + i_x'' = 1.4[A]$$

4.2 ① 전류분배법칙에 따라,  $i = i_s \times \frac{5}{5 + 2}$ , 또한 마지막  $2\Omega$ 에 흐르는 전류는


$$i_{2\Omega} = i \times \frac{2}{2 + 5}, \text{ 전압은 } V \text{ 이므로, } i_{2\Omega} = \frac{V}{2} = (i \times \frac{7}{5}) \frac{2}{7}, \text{ 그러므로 } V = i \frac{4}{5} = 0.8i$$

4.3 ③

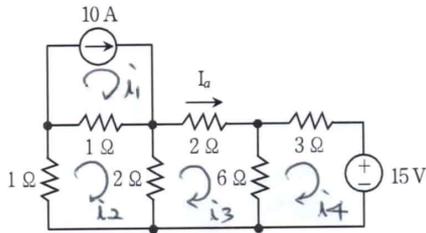


4개의 메시에서,  $i_1 = 10$ ,  $1i_2 + 1(i_2 - i_1) + 2(i_2 - i_3) = 0$ ,  $2(i_3 - i_2) + 2i_3 + 6(i_3 - i_4) = 0$ ,  $6(i_4 - i_3) + 3i_4 + 15 = 0$ , 그러므로  $i_2 = 2$ ,  $i_3 = -1$ , 여기에서,  $i_3 = I_a = -1[A]$

4.4 ①

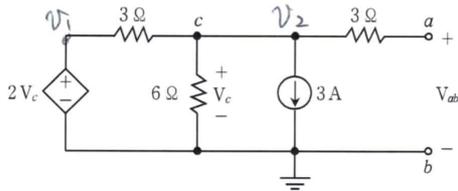

$v_1 = 2V_c$ ,  $v_2 = V_c$ , 노드 2에서  $\frac{2V_c - V_c}{3} = \frac{V_c}{6} + 3$ , 그러므로  $V_c = 18[V]$

4.5 ②

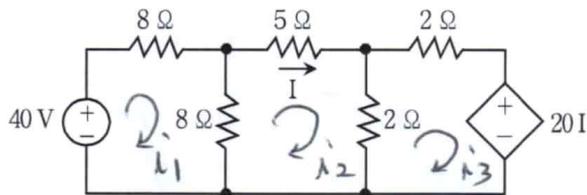


3개의 메시로부터,  $40 = 8i_1 + 8(i_1 - i_2)$ ,  $8(i_2 - i_1) + 5i_2 + 2(i_2 - i_3) = 0$ ,

$2(i_3 - i_2) + 2i_3 + 10I = 0$ ,  $I = i_2$  그러므로, 연립방정식으로부터  $i_2 = 1$ ,  $5\Omega$ 으로부터


발생하는 전력은  $i_2^2 R = 1^2 \times 5 = 5[W]$

4.6 ④

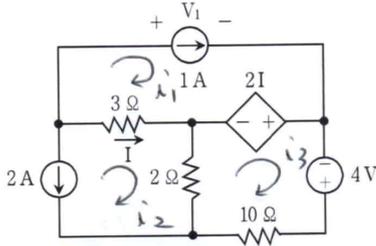

3개의 메시로부터,  $i_1 = 1$ ,  $i_2 = -2$ ,  $2(i_3 - i_2) + 10i_3 = 4 + 2I$ , 그러므로  $I = i_2 - i_1 = -3$ ,  
 $i_3 = -0.5$ , 그러므로,  $V_1 = V_{3\Omega} - 2I = 3(-3) - 2(-3) = -3[V]$

4.7 ③

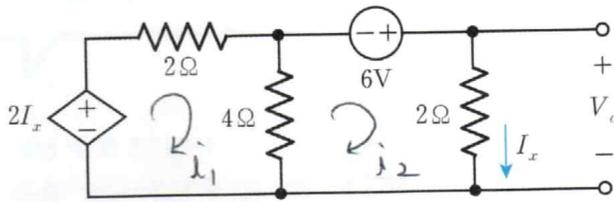

2개의 메시로부터,  $2I_x = 2i_1 + 4(i_1 - i_2)$ ,  $4(i_2 - i_1) + 2i_2 = 6$ , 또한  $I_x = i_2$ , 그러므로,  
 $i_1 = i_2 = 3$ , 따라서,  $V_o = 2 \times 3 = 6[V]$

4.8 ②

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} + V_{o3} = -50 + 20 - 15 = -45[V]$$

4.9 (기존 4.2)

문제에서 KCL에 의해  $I_x = I_1 + I_2$

$V = RI^2$ 의 관계식으로부터  $I = \sqrt{\frac{V}{R}}$  이 되므로  $1\Omega$ 과  $4\Omega$ 의 병렬저항은  $R_p$ 라 하면,

$$I_x = I_1 + I_2 \Rightarrow \sqrt{\frac{V}{R_p}} = \sqrt{\frac{V}{R_1}} + \sqrt{\frac{V}{R_2}}$$

$$\text{그러므로 } \frac{1}{\sqrt{R_p}} = \frac{1}{\sqrt{R_1}} + \frac{1}{\sqrt{R_2}} = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } R_p = \frac{4}{9}[\Omega]$$

이제  $1\Omega$ 과  $R_p$ 를 직렬로 연결했을 때의 최종  $R_T$ 는 KVL에 의해  $13 = V_{1\Omega} + V_{R_p}$ 이 되고

마찬가지로  $V = RI^2$ 로부터

$$13 = 1 \cdot I_x^2 + \frac{4}{9} I_x^2 = \left(1 + \frac{4}{9}\right) I_x^2 = \frac{13}{9} I_x^2$$

그러므로 최종적으로  $I_x^2 = 13 / \left(\frac{13}{9}\right) = 9$ 이고,  $I_x = 3[A]$ 가 된다.

## 제 5 장

5.1 ①  $R_L = R$  일 때, 최대전력이 전달되므로,  $R_L$ 에서의 최대전력

$$W = \frac{V_{ab}^2}{R_L} = \frac{(V/2)^2}{R} = \frac{V^2}{4R}$$

5.2 ①  $(2//3) + 0.8 = \frac{6}{5} + 0.8 = 2[\Omega]$ , 그러므로, 컨덕턴스 값은  $1/2 = 0.5[\text{S}]$

5.3 ③  $V = V_{ab} = V_{3\Omega} = 15 \times \frac{3}{2+3} = 9[V]$ , 저항  $R = (2//3) + 0.8 = 2[\Omega]$


5.4 ①  $Z = 20//40//40 = 10[\Omega]$ , ab 단자를 단락시키고  $I = I_{ab} = \frac{100}{20} = 5[A]$

5.5 ①  $0.2\Omega$ 에 걸리는 전압은 전압분배법칙에 의하여,  $10\left(\frac{6}{4+6} - \frac{4}{4+6}\right) = 2[V]$  그러므로

테브난 전압은  $2[V]$ , 테브난 저항은  $(4//6) + (4//6) = 4.8[\Omega]$ , 그러므로 부하  $0.2\Omega$ 에

$$\text{흐르는 전류는 } I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R} = \frac{2}{4.8 + 0.2} = 0.4[A]$$

5.6

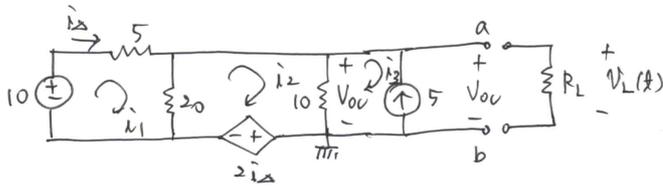


(a) 3개의 메시로부터 3개의 독립방정식을 구하면,  $10 = 5i_1 + 20(i_1 - i_2)$ ,

$20(i_2 - i_1) + 10(i_2 - i_3) + 2i_Δ$ ,  $i_3 = -5$ , 또한 종속변수  $i_Δ = i_1$ , 회로로부터,

$V_{OC} = 10(i_2 - i_3) = 10(i_2 + 5)$ , 따라서, 이들 수식으로부터,

$$V_{OC} = 10\left(-\frac{107}{39} + 5\right) = \frac{880}{39} = 22.56[V]$$

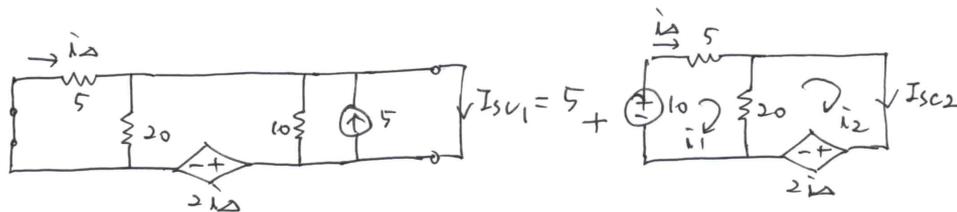(b) 회로에 종속전원이 있으므로  $R_{th} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}}$ ,



$I_{SC}$ 를 중첩의 원리에 의하여 구하면, 5A 전류전원에 의하여서는 모든 전류가 단락회로로


흐르므로  $I_{SC1} = 5$ , 10V 전압전원에 의하여서는  $i_2 = I_{SC2}$  이고, KCL 수식

$10 = 5i_1 + 20(i_1 - i_2)$ ,  $20(i_2 - i_1) + 2i_Δ = 0$  또한,  $i_Δ = i_1$ , 그러므로,  $25i_1 - 20i_2 = 10$ ,

$-18i_1 + 20i_2 = 0$  이 되고, 따라서,  $i_2 = I_{SC2} = \frac{9}{7}$ , 최종적으로

$$I_{SC} = I_{SC1} + I_{SC2} = 5 + \frac{9}{7} = \frac{44}{7}[A], \text{ 그러므로, } R_{th} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}} = \frac{880/39}{44/7} = \frac{140}{39} = 3.59[\Omega]$$


(c)

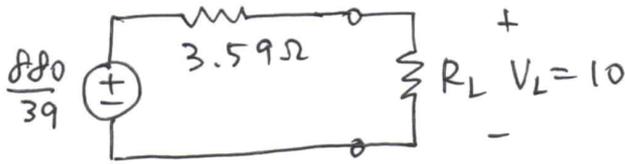

등가회로로부터,  $V_L = 10$ 이 되려면, 전압분배법칙에 의하여,  $\frac{880}{39} \times \frac{R_L}{\frac{140}{39} + R_L} = 10$ ,

그러므로  $R_L = 2.86[\Omega]$

5.7 ②

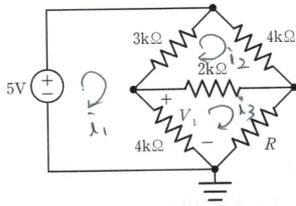

3개의 메시로부터,  $V_1 = 2$ ,  $i_1 - i_3 = \frac{2}{4K} = 0.5m$  을 대입하여, 수식을 만들면,

$5 = 3(i_1 - i_2) + 2$ ,  $3(i_2 - i_1) + 4i_2 + 2(i_2 - i_3) = 0$ ,  $2(i_3 - i_2) + Ri_3 = 2$ , 그러므로,

$i_1 = 2$ ,  $i_2 = 1$ ,  $i_3 = 1.5$ , 따라서, 이를 만족하는  $R = \frac{2}{3}[\Omega]$


5.8 ② 각 각의 전압전원과 저항의 직렬회로를 전류전원과 병렬인 저항회로로 바꾸면,

각 전류전원은  $\frac{5}{30}$ ,  $\frac{10}{10}$ ,  $\frac{5}{30}$  이 되고, 따라서 a-b 간의 전체전류전원은 이들의 합인

$\frac{1}{6} + 1 + \frac{1}{6} = \frac{4}{3}[A]$ 가 되고, 전체저항은  $30//10//30=6[\Omega]$ 이 된다. 따라서, 전체 회로에


걸리는 전압은  $V = IR = \frac{4}{3} \times 6 = 8[V]$

5.9 ① (기준5.9)

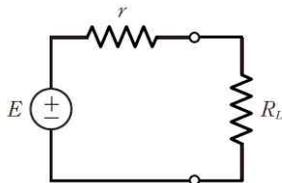

최대전력 전달법칙을 적용하면  $R_L = r$ , 그때의 최대전력 =  $\frac{E^2}{4r}$

5.10 ③ (기준5.10)

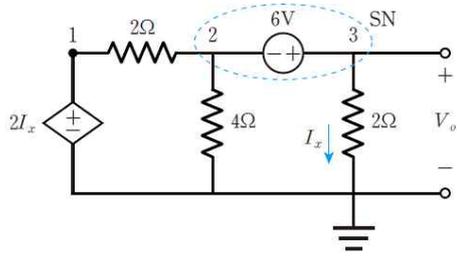

노드 1에서  $v_1 = 2I_x$ , 또한  $v_3 = V_o = 2I_x$


Super Node(SN)에서  $v_3 = v_2 = 6[V]$

KCL을 적용하면,  $\frac{v_1 - v_2}{2} = \frac{v_2}{4} + \frac{v_3}{2}$

위의 수식을 결합하여 풀면,  $v_1 = v_3 = V_o = 6[V]$


5.11 ② (기준5.11)

전원변환공식에 의해 회로를 변환하면,

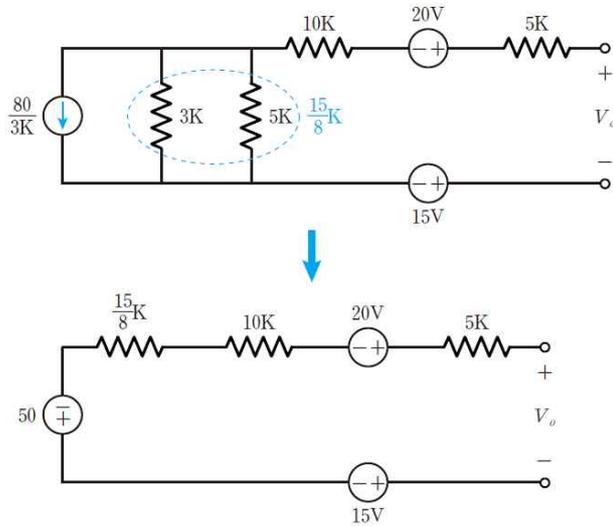

$$\therefore V_o = 20 - 50 - 15 = -45[V]$$

5.12 (기준5.6)

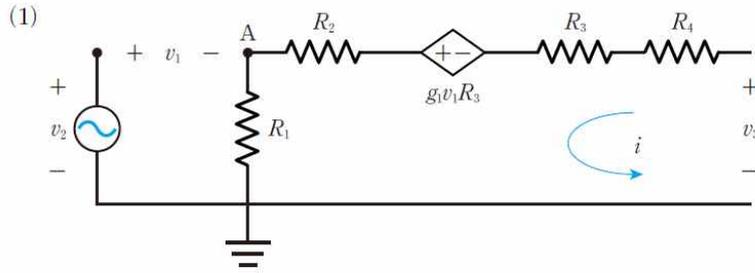

위의 회로에서  $i = 0$ 이므로 노드 A에서의 전압은  $-g_1 v_1 R_3 = v_3$ 가 된다.

따라서  $v_s - v_1 = -g_1 v_1 R_3$ 로부터  $v_s = (1 - g_1 R_3) v_1 = (1 - g_1 R_3) \left(-\frac{v_3}{g_1 R_3}\right)$

$$\therefore A_v = \frac{v_3}{v_s} = \frac{-g_1 R_3}{1 - g_1 R_3}$$


(2)  $R_{th} = \frac{v_3}{i}$ 이고  $i = \frac{v_A}{R_1} = \frac{v_s - v_1}{R_1}$ , 또한  $v_1 = -\frac{v_3}{g_1 R_3}$ 이므로

$$\therefore R_{th} = \frac{R_1 v_3}{v_s - v_1} = \frac{R_1 v_3}{v_s + \frac{v_3}{g_1 R_3}} = \frac{g_1 R_1 R_3 v_3}{g_1 R_3 v_s + v_3}$$

이때  $A_v = \frac{v_3}{v_s}$ 를 대입하면  $R_{th} = \frac{g_1 R_1 R_3 A_v}{g_1 R_3 + A_v}$

## 제 6 장

### 6.1 ③

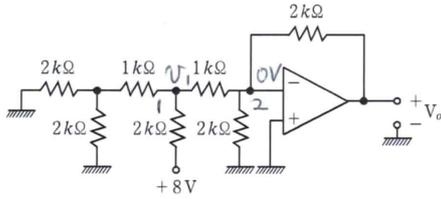


노드 1에서,  $\frac{v_1}{2K} + \frac{v_1 - 8}{2K} + \frac{v_1}{1K} = 0$ , 노드 2에서  $\frac{v_1}{1K} = \frac{-V_o}{2K}$ , 그러므로  
 $v_1 = 2[V]$ ,  $V_o = -4[V]$

### 6.2 ④

중첩의 원리에 의하여,  $V_o = -\frac{R}{12} \times 2 + \frac{R}{24} = -6$ , 그러므로,  $R = 48K\Omega$

### 6.3 ④

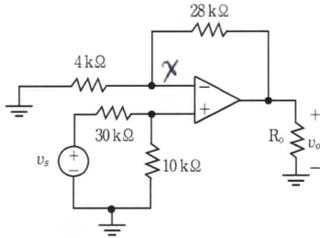


입력노드 x에서, 전압분배법칙에 의하여,  $v_x = v_s \times \frac{1}{(1+3)}$ , 또한 비반전증폭기 공식에  
 의하여  $v_o = (1 + \frac{28}{4}) \times \frac{1}{4} v_s = 2v_s$

### 6.4 ②

전류전원을 전원변환 공식에 의하여 0.6V 전압전원과 400Ω 저항의 직렬회로로 바꾸어  
 전압분배법칙을 적용하면, + 입력 전압은  $0.6 \times \frac{200}{(400+200)} = 0.2[V]$ , 중첩의 원리에  
 의하여,  $v_o = -2 \times \frac{400}{100} + 0.2(1 + \frac{400}{100}) = -7.0$

### 6.5 ④ (기존6.5)

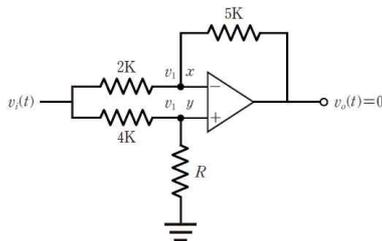


$$\text{노드 } x \text{에서 KCL에 의해 } \frac{v_1 - v_i}{2K} + \frac{v_1 - 0}{5K} = 0 \Rightarrow v_i = \frac{7}{5} v_1$$

$$\text{노드 } y \text{에서 KCL에 의해 } \frac{v_1 - v_i}{4K} + \frac{v_1 - 0}{R} = 0 \Rightarrow v_i = \frac{R + 4K}{R} v_1$$

$$\therefore \frac{R + 4K}{R} = \frac{7}{5}, \text{ 따라서 } R = 10K\Omega$$


6.6 ① (기준6.6)

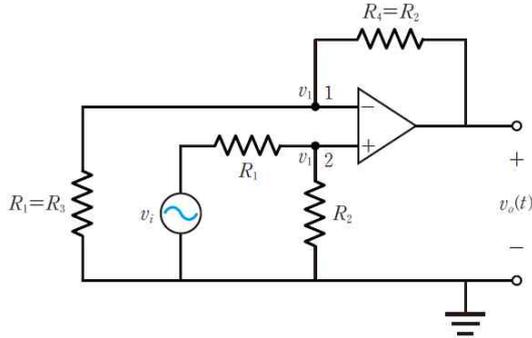

노드 1에서 KCL에 의해  $\frac{-v_1}{R_1} + \frac{v_o - v_1}{R_2} = 0$ , 노드 2에서 KCL에 의해  $\frac{v_i - v_1}{R_1} + \frac{-v_1}{R_2} = 0$

두 식으로부터  $\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right)\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = \frac{R_2}{R_1}$

6.7 ③ (기준6.7)

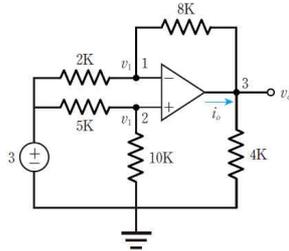


노드 1에서 KCL에 의해  $\frac{3 - v_1}{2K} + \frac{v_o - v_1}{8K} = 0$ , 노드 2에서 KCL에 의해  $\frac{3 - v_1}{5K} + \frac{-v_1}{10K} = 0$

두 식에 의해  $v_1 = 2[V]$ ,  $v_o = -2[V]$ 다. 또한 노드 3에서 KCL에 의해  $i_o + \frac{v_1 - v_o}{8K} + \frac{-v_o}{4K} = 0$

$v_1, v_o$  값을 대입하면,  $i = 1[mA]$

6.8 ① (기준6.8)

전원변환정리에 의해 회로를 바꾸면

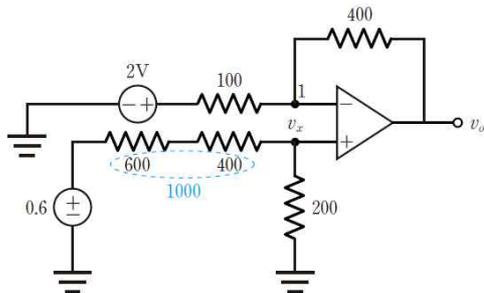

아래 회로로부터  $v_x = 0.6 \times \frac{200}{1000 + 200} = 0.1[V]$ , 노드 1에서 KCL에 의해  $\frac{2 - 0.1}{100} = \frac{0.1 - v_o}{400}$

$\therefore v_o = -7.5[V]$

## 6.9 (기준6.1)

$$(1) v_1 = v_{in} \dots \textcircled{1}$$

$$\frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_1 - v_{out}}{R_3} = 0 \dots \textcircled{2}$$

$$\frac{0 - v_2}{R_1} + \frac{0 - v_{out}}{R_F} = 0 \dots \textcircled{3}$$

$$R_3 = k_2 R_2 \dots \textcircled{4} \quad R_F = k_1 R_1 \dots \textcircled{5}$$

식 ①부터 ⑤를 연립하면

$$v_{out} = K_1 \frac{(K_2 + 1)}{K_1 - K_2} v_{in}$$

(2)  $K_1 > K_2$ 인 경우 비반전증폭기

$K_1 < K_2$ 인 경우 반전증폭기

$K_2 = 0$ 인 경우  $v_{out} = v_{in}$ 이 되어 버퍼 역할을 수행한다.

(3)  $K_1 = K_2$ 인 경우에는 전압이득이 무한대가 된다. 따라서 출력은 무한대가 된다.

## 제 7 장

7.1 ③  $i = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{dv_1}{dt} = C_2 \frac{dv_2}{dt}$ , 즉, 양변을 적분하고 정리하면,  $\frac{v_2}{v_1} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$

7.2 ② 저장 에너지  $w = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{1}{2} (0.05) 60^2 = 9 [J]$

7.3 ④ 전하량  $Q = C v = 30 \mu / 40 \mu \times 100 = 70 \times 10^{-4}$

7.4 ③ 전하량  $Q = C v$  에너지  $w = (\text{이동한 } Q) v = 24 v = 144$ , 그러므로  $v = 6 [V]$

7.5 ④  $C_1$ 에 걸리는 전압은 200V 이므로, 전하량  $Q = C v = 10 \mu \times 200 = 2000 \times 10^{-6}$

7.6 ④ 병렬연결 값 =  $10 \mu + 10 \mu = 20 \mu$ , 직렬연결 값 =  $\frac{10 \mu 10 \mu}{10 \mu + 10 \mu} = 5 \mu$ , 그러므로 4배

7.7 ④  $Q = C v$  이므로, 병렬로 연결하면  $Q_2 = C_2 v$  가 되고 통합 커패시터는  $C_1 + C_2$  이므로 통합  $Q = (C_1 + C_2) v$  가 된다. 결국  $Q_2$ 는 마치 전압배분과 같이 전기량을 나누게 되므로  $\frac{C_2}{C_1 + C_2} Q_1$  만큼 분배 받는다.

7.8 ②  $v = L \frac{di}{dt} = 0.05 \left( \frac{2}{0.05} \right) = 2 [V]$

7.9 **해답없음**. 일반적으로 직렬의 경우, 각각의 내전압의 합이 전체 내전압이 되고, 병렬의 경우는, 작은 값이 내전압이 되므로, 이 경우는  $50 + 80 = 130 [V]$ 가 되어야 한다.

7.10 ②  $Q = C V$ 이므로  $C = \frac{Q}{V} = \frac{5 \times 10^{-3}}{1000} = 5 [\mu F]$

7.11 ③ 에너지  $w = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 5^2 = 1.25 [J]$

7.12 ③ 용량 C의 커패시터를 5개 병렬 연결하면  $C_p = 5C$ 이고, 5개 직렬로 연결하면  $C_s = \frac{C}{5}$ 이다. 그러므로,  $C_p = 25 C_s$  이다.

7.13 ③  $C_{\text{total}} = 3 + 4 + 5 = 12 [\mu F]$

7.14 (기존7.1)

$$v(0) = 0, C = 100 \mu F$$

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt$$

$$= \frac{1}{100 \mu F} \left( \frac{1}{2} \times 20 \text{ms} \times 2 \text{mA} + \frac{1}{2} \times 10 \text{ms} \times (-1) \text{mA} + \frac{1}{2} \times 10 \text{ms} \times 2 \text{mA} \right)$$

$$= \frac{1}{100 \mu} (20 \mu - 5 \mu + 10 \mu) = \frac{25 \mu}{100 \mu} = \frac{1}{4} = 0.25 [V]$$

7.15 (기준7.2)

(1) ㉠ 전압  $V_A = V_1 + V_2 + V_3 = 2V_1 + V_2$

㉡ 전압  $V_B = V_2 + V_3 = V_1 + V_2$

㉢ 전압  $V_C = V_3 = V_1$

$\therefore$  전류가 흐르지 않으므로 전하량 불변  $i = \frac{dq}{dt}$

(2)  $V_{th} = V_A = 2V_1 + V_2$

$$C_{th} = C_1 // C_2 // C_3 = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} = \frac{1}{\frac{2}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + 2C_2}$$

(3)  $R$ 을 아래로 흐르는 전류를  $i$ 라고 하고,  $R$  양단전압(상단이 +)을  $v$ 라 하면,

$$v(0^+) = V_A(0^+) = V_A(0^-) = 2V_1 + V_2$$

$$i(0^+) = \frac{v(0^+)}{R} = \frac{2V_1 + V_2}{R}$$

$$i(\infty) = 0$$

$$\tau = RC_{eq} = \frac{RC_1 C_2}{C_1 + 2C_2}$$

$$\therefore i(t) = \frac{2V_1 + V_2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0) \quad \text{단, } \tau = \frac{RC_1 C_2}{C_1 + 2C_2}$$

(4) (a)  $V_{C_1}(\infty) = V_{C_1}(0) + \frac{1}{C_1} \int_0^\infty -i(t) dt$

$$= V_1 + \frac{1}{C_1} \left[ \frac{2V_1 + V_2}{R} \frac{RC_1 C_2}{C_1 + 2C_2} e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^\infty = V_1 - (2V_1 + V_2) \frac{C_2}{C_1 + 2C_2}$$

$$= \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_1 + 2C_2}$$

$$V_{C_2}(\infty) = V_{C_2}(0) + \frac{1}{C_2} \int_0^\infty -i(t) dt$$

$$= V_2 + \frac{1}{C_2} \left[ \frac{2V_1 + V_2}{R} \frac{RC_1 C_2}{C_1 + 2C_2} e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^\infty = V_2 - (2V_1 + V_2) \frac{C_1}{C_1 + 2C_2}$$

$$= \frac{2C_2 V_2 - 2C_1 V_1}{C_1 + 2C_2}$$

$$V_{C_3}(\infty) = V_{C_3}(0) + \frac{1}{C_3} \int_0^\infty -i(t) dt$$

$$= V_1 + \frac{1}{C_1} \int_0^\infty -i(t) dt$$

$$= V_{C_1}(\infty) = \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_1 + 2C_2}$$

$$\therefore V_A = V_{C_1}(\infty) + V_{C_2}(\infty) + V_{C_3}(\infty) = 0$$

$$V_B(\infty) = V_{C_2}(\infty) + V_{C_3}(\infty) = \frac{C_2 V_2 - C_1 V_1}{C_1 + 2C_2}$$

$$V_C(\infty) = V_{C_3}(\infty) = \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_1 + 2C_2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b) } W_R &= \int_0^\infty i^2 R dt = \frac{(2V_1 + V_2)^2}{R} \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt \\
 &= \frac{(2V_1 + V_2)^2}{R} \left[ -\frac{RC_1 C_2}{2(C_1 + 2C_2)} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]_0^\infty = \frac{C_1 C_2 (2V_1 + V_2)^2}{2(C_1 + 2C_2)}
 \end{aligned}$$

(c) 초기 커패시터 저장에너지

$$\begin{aligned}
 W_{C_0} &= W_{C_1}(0) + W_{C_2}(0) + W_{C_3}(0) \\
 &= \frac{1}{2} C_1 V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 V_2^2 + \frac{1}{2} C_3 V_3^2 \\
 &= C_1 V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 V_2^2
 \end{aligned}$$

초기 커패시터 저장 에너지와 저항에서 소모한 에너지가 다르다. 이는 커패시터가 직렬로 연결되었기 때문에 초기에 저장된 에너지가 저항에서 전부 소모되지 않고 잔류(즉, trap)되기 때문이다. 이는  $t = \infty$ 에서 전체 커패시터 양단 전압이 0이 되는 것으로도 확인할 수 있다. 커패시터에는 전하가 축적되어 있지만 저항 양단의 전압이 0이 되어 더 이상 전류가 흐를 수 없는 것이다.  $t = \infty$ 에서 커패시터 저장 에너지  $W_c(\infty)$ 는,

$$\begin{aligned}
 W_c(\infty) &= \frac{1}{2} C_1 V_{C_1}(\infty)^2 + \frac{1}{2} C_2 V_{C_2}(\infty)^2 + \frac{1}{2} C_3 V_{C_3}(\infty)^2 \\
 &= \frac{(C_1 V_1 - C_2 V_2)^2}{C_1 + 2C_2}
 \end{aligned}$$

이는  $W_{C_0}$ (초기 커패시터 저장 에너지)에서 저항 소모 에너지  $W_R$ 을 뺀 값과 같다.

→ 에너지 보존법칙 성립

## 제 8 장

8.1 ① 시정수  $\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.5}{2} = 0.25$ , R-L 직렬회로에서

$$i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = \frac{30}{2}(1 - e^{-\frac{2}{0.5} \cdot 0.1}) \approx 4.95$$

8.2 ② s를 열었을 때 회로의 전압방정식은  $L \frac{di}{dt} + (R + \tau)i = 0$ ,  $\frac{di}{dt} = -\frac{R + \tau}{L}i$ , 그러므로

$$i(t) = Ke^{-\frac{R + \tau}{L}t}, \text{ 여기서 } K \text{ 값을 구하기 위하여 초깃값을 대입하면, } t=0 \text{ 일 때 회로전류는}$$

$$I = \frac{E}{\tau} \text{ 이므로, } i(t) = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{R + \tau}{L}t}$$

8.3 ① 전체저항  $R = R_1 + R_2$ , 시정수  $\tau = \frac{L}{R} = \frac{L}{R_1 + R_2}$

8.4 ① 노드방정식  $2 \frac{d}{dt}(V_i - 0) = \frac{(0 - V_o)}{6}$  에서,  $V_o = -12 \frac{dV_i}{dt}$

8.5 ② 노드방정식  $C \frac{d}{dt}(V_i - V_o) = \frac{V_o}{R}$ , 그러므로  $V_i = Const$  이면,  $\frac{dV_o}{dt} + \frac{V_o}{RC} = 0$

그러므로,  $V_o = Ke^{-\frac{t}{RC}}$ , 즉, 처음에는 입력값이고, 점차적으로 지수적으로 0으로 감소

8.6 ③ R-L 직렬회로에서의 DC 전원에 대한 완전응답은  $i(t) = \frac{v_s}{R} + (i(t_0^+) - \frac{v_s}{R})e^{-\frac{R}{L}(t - t_0)}$

8.7 ③ 정상상태에서의 인덕터는 단락회로이므로,  $i = \frac{V}{R} = \frac{70}{(10 + 10)} = 3.5$

8.8 ② 시정수  $\tau = \frac{L}{R} = \frac{10m}{20} = 5 \times 10^{-4}$

8.9 ①  $t < 0$  때, 정상상태에서 인덕터는 단락회로이므로  $i(0^+) = \frac{30}{15} = 2[A]$ ,  $t \geq 0$  일 때,

$$R = 10 // 15 = 6[\Omega], \text{ 시정수 } \tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \text{ 그러므로 } i(t) = \frac{30}{6} + (2 - 5)e^{-3t} = 5 - 3e^{-3t}$$



8.10 ②  $t < 0$  때, 정상상태에서 인덕터는 단락회로이므로 초깃값  $i(0^+) = \frac{10}{10} = 1[A]$ ,  $t \geq 0$

에서, 메시방정식은  $2 \frac{di}{dt} + 8i + 0.75v_1 = 0$ , 여기에서  $v_1 = -2 \frac{di}{dt}$ , 그러므로,

$$0.5 \frac{di}{dt} + 8i = 0, \text{ 이 식으로부터 } i(t) = -1e^{-16t}, \text{ 따라서, } v_1 = -2(16)e^{-16t} = -32e^{-16t}$$

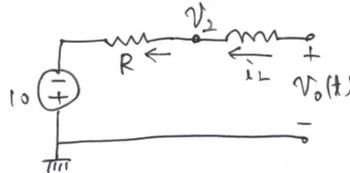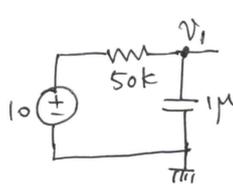8.11

먼저  $t < 0$  에서,  $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$ ,  $v_C(0^-) = v_C(0^+) = 0$



(a) 노드방정식  $\frac{10 - v_1}{50K} = 1 \frac{dv_1}{dt} \times 10^{-6}$  과  $i_L = \frac{v_2 + 10}{R}$ , 또한  $v_o - v_2 = 10 \frac{di_L}{dt}$ ,  $v_2 = v_1$

로부터 수식을  $v_1$  에 대하여 정리하면,  $\frac{dv_1}{dt} + 20v_1 = 200$ , 따라서, 이 미분방정식의 해는

$v_1 = A_1 + A_2 e^{-20t}$ , 정상상태 응답으로부터  $A_1 = 10$ , 초기값  $v_1(0^+) = v_C(0^+) = 0$  을

대입하면,  $A_2 = -10$ , 그러므로 완전응답  $v_1(t) = 10 - 10e^{-20t}$ . 그러므로

$i_L = \frac{v_1 - (-10)}{R} = \frac{10 - 10e^{-20t} + 10}{R} = \frac{20}{R} - \frac{10}{R} e^{-20t} = \alpha(t)$  이 되고,


$v_o - 10 + 10e^{-20t} = 10 \frac{di_L}{dt} = 10 \left( \frac{20}{R} \delta(t) + \frac{200}{R} e^{-20t} \right)$  로부터,

$v_o = \frac{200}{R} \delta(t) + 10 + \left( \frac{2000}{R} - 10 \right) e^{-20t}$  가 되어,  $\beta(t) = \frac{200}{R}$ ,  $f(t) = 10 + \left( \frac{2000}{R} - 10 \right) e^{-20t}$

가 된다.

(b) 따라서  $v_o = 10[V]$ 가 유지되려면,  $\left( \frac{2000}{R} - 10 \right) = 0$  을 만족시켜야 하므로,  $R = 200[\Omega]$

8.12

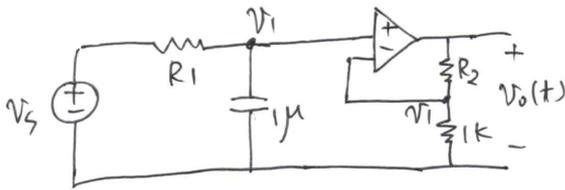

$\frac{v_s - v_1}{R_1} = 1\mu \frac{dv_1}{dt}$ , 따라서 정리하면,  $\frac{dv_1}{dt} + \frac{10^6}{R_1} v_1 = \frac{10^6}{R_1} v_s$ , 이 때,  $v_s = \begin{cases} 3, & \text{for } t < 0 \\ 2, & \text{for } t \geq 0 \end{cases}$

따라서,  $v_1(0^+) = 3[V]$ ,  $t \geq 0$  때, 전압분배법칙에 따라  $v_1(t) = v_o \frac{1K}{R_2 + 1K}$ , 그러므로

$v_o = v_1 \left( \frac{R_2}{1K} + 1 \right)$ , 또한  $t \geq 0$  때,  $\frac{dv_1}{dt} + \frac{10^6}{R_1} v_1 = \frac{10^6}{R_1} \times 2$  로부터  $v_1 = 2 + A_1 e^{-\frac{10^6}{R_1} t}$ ,

초깃값  $v_1(0^+) = 3$ 을 대입하면,  $A_1 = 1$ , 따라서  $v_1(t) = 2 + e^{-\frac{10^6}{R_1} t}$ ,

$v_o = v_1 \left( \frac{R_2}{1K} + 1 \right) = 2 \left( \frac{R_2}{1K} + 1 \right) + \left( \frac{R_2}{1K} + 1 \right) e^{-\frac{10^6}{R_1} t} = 10 + 5e^{-50t}$ , 그러므로

$50 = \frac{10^6}{R_1}$  으로부터,  $R_1 = \frac{1000K}{50} = 20K[\Omega]$ ,  $\frac{R_2}{1K} + 1 = 5$  로부터  $R_2 = 4K[\Omega]$

8.13 ㉔ 왼쪽 4V와 10K 저항의 직렬회로를  $\frac{4}{10K}$ 의 전류전원과 병렬의 10K 저항회로로

바꾸고 이 10K 저항과 가운데 10K 저항의 병렬로부터 5K 저항을 얻고 이 저항과 새로운 전류전원의 병렬회로를 다시 전압전원과 5K 저항의 직렬회로로 바꾸면 최종적으로 2μF 커패시터와 5K 저항의 직렬연결회로이므로, 시정수  $\tau = RC = 5K \times 2\mu = 10[msec]$

8.14 ④

$t \geq 0$  때, 왼쪽 10V 전원과 직렬인  $2\Omega$  저항을 전류전원 5A 와  $2\Omega$  저항의 병렬회로로 바꾸고, 이  $2\Omega$ 과  $2\Omega$  저항의 병렬연결로 부터  $1\Omega$  저항을 얻고, 이 저항과 병렬의 5A 전류전원을 다시 5V의 전압전원과  $1\Omega$  저항의 직렬저항회로로 바꾸어  $4\Omega$  저항과의 직렬로부터 최종 저항값  $R = 5[\Omega]$ 을 얻으면, 이 회로의 시정수

$$\tau = RC = 5 \times 0.4 \times 10^{-6} = 2\mu$$

그러므로,  $v_C = v_s + (v_C(0^+) - v_s)e^{-\frac{1}{RC}t} = 5 + (2 - 5)e^{-0.5t}$


8.15 ① (기준8.19)

$$v_c(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t}, \quad A = v_c(0^+)$$

$$i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} = C \cdot \left(-\frac{1}{RC}\right) Ae^{-\frac{1}{RC}t} = -\frac{1}{R} v_c(0^+) e^{-\frac{1}{RC}t}$$

이때  $Q = Cv$ 이므로 대입하면  $i(t) = \frac{Q}{CR} e^{-\frac{1}{RC}t}$

8.16 ④ (기준8.20)

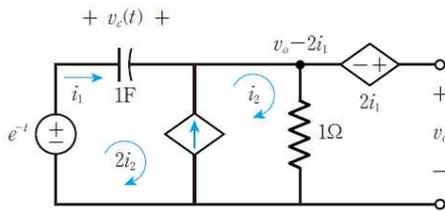

슈퍼메시에서

$$2i_1 = i_2 - i_1 \Rightarrow 3i_1 = i_2$$

$$e^{-t} = v_c(t) + i_2$$

또한  $i_1 = \frac{dv_c}{dt}$ 이므로 이들을 결합하여  $v_c(t)$ 에 대한 미분방정식을 세우면  $\frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{3}v_c(t) = \frac{1}{3}e^{-t}$

$\therefore$  과도응답  $v_{c_f}(t) = Ae^{-\frac{1}{3}t}$

정상상태응답  $v_{c_{ss}}(t) = Be^{-t}$ 로 가정하면 미분방정식으로부터  $-Be^{-t} + \frac{1}{3}Be^{-t} = \frac{1}{3}e^{-t}$


$\therefore B = -\frac{1}{2}$ 와 초깃값  $v_c(0) = 0$

따라서 완전응답  $v_c(t) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{3}t} - \frac{1}{2}e^{-t}$

여기서  $v_o(t) = e^{-t} - v_c(t) + 2i_1 = e^{-t} - v_c(t) + 2\frac{dv_c}{dt}$

$$= e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{3}t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-\frac{1}{3}t} + e^{-t} = \frac{5}{2}e^{-t} - \frac{5}{6}e^{-\frac{1}{3}t}$$


8.17 (기준8.15)

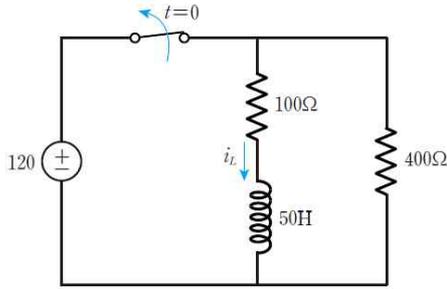

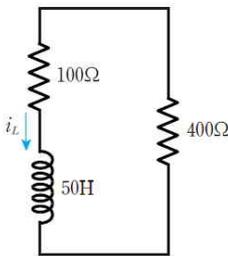(1)  $t < 0$  일 때 정상상태에서 인덕터는 단락회로로 작동하므로

$$i_L(0^-) = \frac{120}{100 // 400} \times \frac{400}{100 + 400} = \frac{120}{80} \times \frac{400}{500} = 1.2 \text{ [A]}$$

또한  $t > 0$  일 때 아래 회로에서 무전원회로이므로  $i_L(\infty) = 0 \text{ [A]}$



(2)  $t = 100 \text{ ms}$ 에서  $i_L(100 \text{ ms})$ 을 구하기 위해  $t > 0$  일 때의  $i_L(t)$ 를 구하면

$$\text{과도응답 } i_L(t) = Ae^{-\frac{R}{L}t} = Ae^{-\frac{(100+400)}{50}t} = Ae^{-10t}$$

정상상태응답은 0이므로 완전응답  $i_L(t) = Ae^{-10t}$

초깃값  $i_L(0^+) = 1.2$ 를 대입하면  $A = 1.2$ 므로,  $\therefore i_L(t) = 1.2e^{-10t}$


따라서  $i_L(100 \text{ ms}) = 1.2e^{-10(0.1)} = 1.2e^{-1} \cong 0.441 \text{ [A]}$

400Ω에 흐르는 전류는  $-i_L$ 이므로  $i_{400\Omega}(100 \text{ ms}) = -0.441 \text{ [A]}$

8.18 (기준8.1)

(1) 스위치가 오랫동안 열려 있었으므로  $t = 0^-$ 에는 직류정상상태라고 가정할 수 있다.

$t = 0^-$  일 때 회로

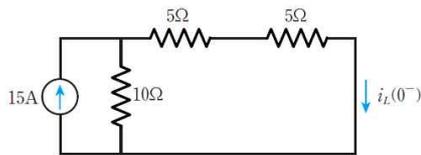


(직류정상상태에서 인덕터는 단락)

$$\therefore i_L(0^-) = \frac{10}{10 + 10} \times 15 = \frac{15}{2} \text{ [A]}$$

(2) 1차회로이므로 초깃값과 최종값, 시정수를 이용해  $i_L(t)$ ,  $v_1(t)$ 를 구할 수 있다.

①  $t = 0^+$  일 때 회로

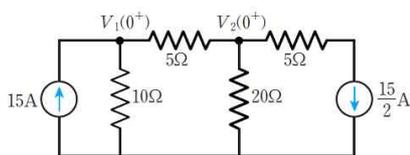


인덕터의 전류연속성에 의해  $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 15/2[\text{A}]$

$$15 = \frac{V_1(0^+)}{10} + \frac{V_1(0^+) - V_2(0^+)}{5}$$

$$\frac{V_1(0^+) - V_2(0^+)}{5} = \frac{V_2(0^+)}{20} + \frac{15}{2}$$

정리하면  $V_1(0^+) = \frac{450}{7}[\text{V}]$

②  $t = \infty$ 일 때 회로

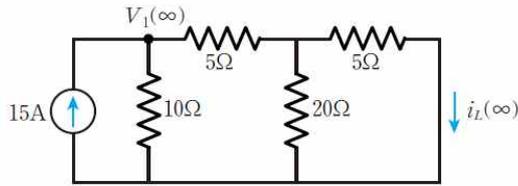

( $t = \infty$ 에서 직류정상상태가 되므로 인덕터는 단락)


$$15 = \frac{V_1(\infty)}{10} + \frac{V_1(\infty) - 5i_L(\infty)}{5}$$

$$\frac{V_1(\infty) - 5i_L(\infty)}{5} = \frac{5i_L(\infty)}{20} + i_L(\infty)$$

정리하면  $i_L(\infty) = \frac{120}{19}[\text{A}]$ ,  $V_1(\infty) = \frac{1350}{19}[\text{V}]$

③ 시정수  $\tau$  구하기

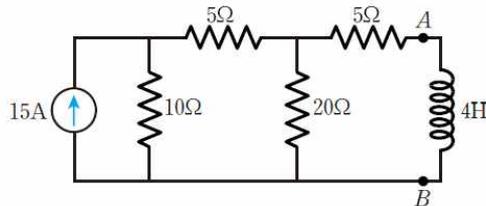$\tau = L/R_{eq}$ 이므로 A-B 좌측의  $R_{eq}$ 를 구하자.





$$R_{eq} = (15 // 20) + 5 = \frac{95}{7}[\Omega]$$

$$\therefore \tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{4}{\frac{95}{7}} = \frac{28}{95}[\text{1/sec}]$$

④  $i_c(t)$ ,  $u(t)$  구하기

$$\begin{aligned} i_c(t) &= \frac{120}{19} + \left(\frac{15}{2} - \frac{120}{19}\right)e^{-\frac{95}{28}t} \\ &= \frac{120}{19} + \frac{45}{38}e^{-\frac{95}{28}t} [\text{A}] \quad (t > 0) \\ &= 6.32 + 1.18e^{-3.39t} [\text{A}] \quad (t > 0) \end{aligned}$$
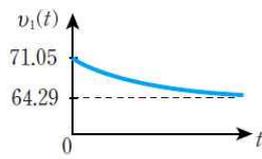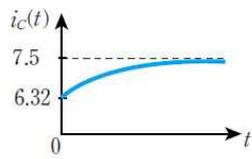
$$\begin{aligned}
 V_1(t) &= \frac{1350}{19} + \left(\frac{450}{7} - \frac{1350}{19}\right)e^{-\frac{95}{28}t} \\
 &= \frac{1350}{19} - \frac{900}{133}e^{-\frac{95}{28}t} \text{ [V]} \quad (t > 0) \\
 &\doteq 71,05 - 6,77e^{-3,39t} \text{ [V]} \quad (t > 0)
 \end{aligned}$$



## 제 9 장

9.1 ④ [10장을 배운 후에 풀어도 좋다.] 회로에서 전체 임피던스는  $R + j\omega L // \frac{1}{j\omega C}$

이므로, 전체 임피던스는 병렬값  $\frac{(R + j\omega L)(\frac{1}{j\omega C})}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$  이 되고, 공진주파수는 최대전력이

전달되는 점, 즉, 임피던스의 허수값이 0이 되는 주파수  $f = \frac{\omega}{2\pi}$  이므로, 수식을

정리하면,  $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{L})^2}$ , 즉  $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{L})^2}$  이 된다.

9.2 ② 이 경우는, RLC 회로의 근이 모두 실근의 경우이므로, 과제동이 된다.

9.3 ③ [14장을 배운 후에 풀어도 좋다.]  $I(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{3}{s+2}$ , 입력전압이 임펄스함수이므로,

$I(s)$ 는 곧, 어드미턴스 값이고 따라서  $Y_1 = \frac{2}{s+1}$ ,  $Y_2 = \frac{3}{s+2}$ 의 병렬회로, 여기에서

$Z_1 = \frac{1}{Y_1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}s$ ,  $Z_2 = \frac{1}{Y_2} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}s$  이므로,  $Z_1$ 은 1/2[Ω] 저항과 1/2[H] 인덕터의 직렬회로,  $Z_2$ 는 2/3[Ω] 저항과 1/3[H] 인덕터의 직렬회로.

9.4 ③ [10장을 배운 후에 풀어도 좋다.] 제 n고조파의 임피던스는  $Z_n = R + jn\omega L - j\frac{1}{n\omega C}$

이고, 공진주파수는 허수부분이 0이 되는 주파수이므로, 대입하면  $f_n = \frac{1}{2\pi n \sqrt{LC}}$

9.5 ② 초기값  $i_L(0^-) = i_L(0^+) = i_2(0^+) = 0$ ,  $v_C(0^-) = v_C(0^+) = 0$ , 따라서,

$$i_1(0^+) = \frac{v_{R_1}(0^+)}{R_1} = \frac{V+0}{R_1}$$


9.6 ③ 특성방정식  $s^2 + 2s + 1 = 0$  에서  $s = -1$  중근, 그러므로 등차해는  $A_1te^{-t} + A_2e^{-t}$

특수해는 상수값 B 이고, 이를 원래 미분방정식에 대입하면, B=1, 따라서,  $x(t) = 1 + A_1te^{-t} + A_2e^{-t}$ , 초기값을 대입하여 풀면,  $A_1 = -1, A_2 = -1$

9.7 ② 감쇠진동의 경우, 고유주파수  $\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2}$  는, 공진주파수  $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$  보다 적다.


9.8 ④  $s = \zeta\omega_n \pm \sqrt{\zeta^2\omega_n^2 - \omega_n^2}$ , 감쇠진동 때에는 복소수 값을 가질 때 이므로,  $0 < \zeta < 1$

9.9  $t < 0$  때,

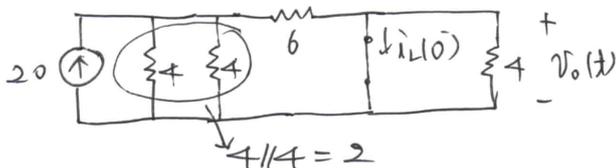

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 20 \times \frac{2}{2+6} = 5[A]$$


(a)  $t \geq 0$  때,

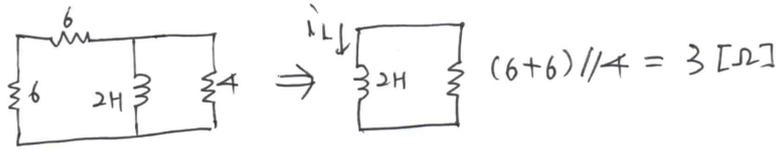

그러므로, 시정수  $\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{3}$

(b)  $i_L = A_1 e^{-\frac{3}{2}t}$ , 초깃값  $i_L(0^+) = 5$ 을 대입하면,  $A_1 = 5$ , 그러므로  $i_L(t) = 5e^{-\frac{3}{2}t}$

(c)

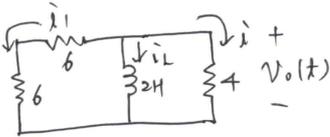

회로에서  $i = -i_L \times \frac{12}{12+4} = -\frac{3}{4}i_L$ , 따라서  $v_o(t) = i \times 4 = -3i_L = -15e^{-\frac{3}{2}t}$

9.10 ① 정상상태에서 인덕터는 단락회로, 커패시터는 개방회로가 되므로,  $t > 0$  에서 정상상태에서는 20V 전원과 저항 1Ω 의 직렬회로가 됨. 따라서, 전력은


$$P = \frac{V^2}{R} = 20^2 = 400 [W]$$

9.11 ① [14장을 배운 후에 풀어도 좋다.] 입력 전류와 출력전압의 임펄스 응답은 곧 임피던스가 되고, 전체임피던스는  $(8+2s)/(10/s)$ , 그러므로,

$$\frac{(8+2s)(10/s)}{8+2s+10/s} = 10 \frac{(s+2)+2}{(s+2)^2+1^2}, \text{ 이를 역변환하면, } v(t) = 10e^{-2t}(\cos t + 2\sin t)$$

9.12 [8.11과 동일]

9.13 (a)

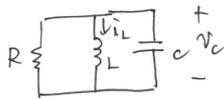

회로로부터 KVL 방정식을 세우면  $\frac{v_C}{R} + \frac{1}{L} \int_0^t v_C(\tau) d\tau + C \frac{dv_C}{dt} = 0$ , 정리하면

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{LC} v_C = 0, \text{ 따라서, 특성방정식은 } s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} = 0 \text{ 이고, 근은}$$

$$s = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

(b)



공진 때에는, 공진주파수  $2\pi f_0 = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ,  $\alpha = \frac{1}{2RC}$  일 때,  $\omega_0^2 = \alpha^2$  이 되고,

저장에너지  $w_L = \frac{1}{2} Li_L^2 = \frac{1}{2} Cv_C^2 = w_C$  가 되므로 주어진 정의에 의해

$$Q = 2\pi f_0 \frac{2w_C}{v_o^2/R} = w_0 \frac{Cv_c^2}{v_c^2/R} = \frac{RC}{\sqrt{LC}}$$

(c) under-damped 때,  $\frac{1}{\sqrt{LC}} > \frac{1}{2RC}$  이므로, 정리하면  $Q = \frac{RC}{\sqrt{LC}} > \frac{1}{2}$

(d) 주어진  $R = \frac{25}{2}$ ,  $L = 0.2$ ,  $C = 0.5 \times 10^{-3}$ 을 대입하면,  $w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100$ ,  $\alpha = \frac{1}{2RC} = 80$

따라서  $w_d = \sqrt{100^2 - 80^2} = 60$ , 그러므로  $v_C(t) = B_1 e^{-80t} \cos 60t + B_2 e^{-80t} \sin 60t$  가 되고,

초깃값  $v_C(0^+) = B_1 = 10$ ,  $\frac{i_C}{C} = \frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C}(-i_L - \frac{v_C}{R})$  의 관계로부터,  $\frac{dv_C(0^+)}{dt} = -800$ ,

$\frac{dv_C}{dt} = 10(-80e^{-80t} \cos 60t - 60e^{-80t} \sin 60t) + B_2(-80e^{-80t} \sin 60t + 60e^{-80t} \cos 60t)$  로부터

초깃값을 대입하면,  $\frac{dv_C(0^+)}{dt} = 10(-80) + 60B_2 = -800$ , 따라서  $B_2 = 0$ , 그러므로

완전응답  $v_C(t) = 10e^{-80t} \cos 60t$ , 따라서  $t \rightarrow \infty$  때, 이 값은 0 이 되므로, 초깃값 10[V]는 R에 의하여 모두 소모됨을 알 수 있다.

9.14 ① [10장을 배운 후 풀어도 좋다.] 공진주파수는 전체 임피던스 값 중, 허수의 값이 0이 되는 주파수이므로, 전체임피던스  $-j\frac{10}{w} // 10 // (j2w + 2)$  값 중 허수부분인


$$w(6 - w^2) - 2w = 0 \text{ 으로부터, } w = 2$$

9.15 ①  $i_L(0^-) = i_L(0^+) = i_2(0^+) = 0$ , 또한,  $v_C(0^-) = v_C(0^+) = 0$  이므로,

$$v_{R_1}(0^+) + v_C(0^+) = V, \text{ 그러므로, } i_1(0^+) = \frac{v_{R_1}}{R_1} = \frac{V}{R_1}, i_1(0^+) + i_2(0^+) = \frac{V}{R_1}$$


9.16 ③ (기준9.18)

정상상태에서 아래 회로와 같으므로

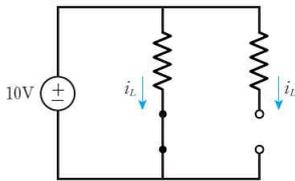

$$i_C(\infty) = 0A, i_L(\infty) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} [A]$$


$t = 0^+$ 일 때

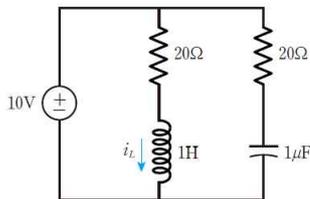

$$i_L(0^+) + i_C(0^+) = \frac{10}{20 // 20} = \frac{10}{10} = 1[A] \text{ 이므로 } i_L(0^+) + i_C(0^+) + i_L(\infty) + i_C(\infty) = 1.5[A]$$


9.17 (기준9.12)

(1)  $t < 0$ 일 때

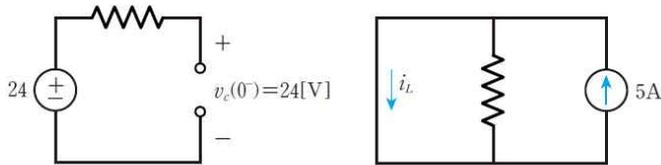

$$\therefore i_L = 5[\text{A}]$$

$t > 0$ 일 때

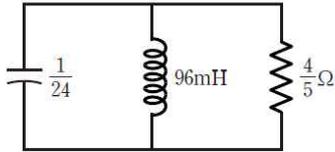

그러므로 표준 병렬 RLC 회로로부터  $\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{1}{30} \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{4 \times 10^{-3}} i_L = 0$

$$\therefore \text{특정방정식 } s^2 + \frac{1}{30}s + \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 0 \text{로부터 } s = -15 \pm j5$$

$$\text{그러므로 } i_L(t) = A_1 e^{-15t}(e^{j5t} + e^{-j5t}) = 2A_1 e^{-15t} \cos 5t$$

$$i_L(0) = 2A_1 e^{-15(0)} \cos 0^\circ = 5$$

$$\therefore A_1 = \frac{5}{2}$$


$$i_L(t) = 5e^{-15t} \cos 5t$$

(2)  $V_c(0) = 24[\text{V}]$ ,  $i_L(0) = 5[\text{A}]$

$$\text{커패시터에 저장될 에너지 } \omega_C = \frac{1}{2} C v^2 = 12[\text{J}]$$


$$\text{인덕터에 저장될 에너지 } \omega_L = \frac{1}{2} L i^2 = 1.2[\text{J}]$$

9.18 (기준9.11)

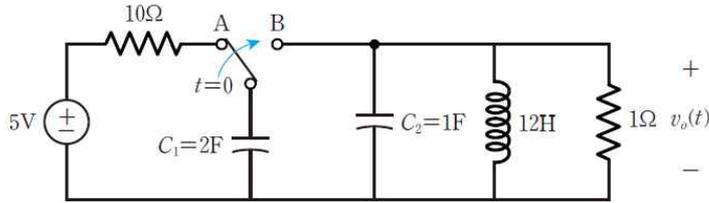

(1)  $t < 0$ 일 때  $v_{c1}(0^-) = v_{c1}(0^+) = 5[V]$ ,  $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$

$t > 0$ 일 때

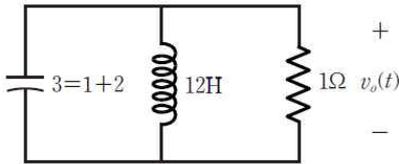

$$\therefore \frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{LC} v_o = 0 \Rightarrow \frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{3} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{36} v_o = 0$$

그러므로 특성방정식은  $36s^2 + 12s + 1 = 0$

$$\therefore s = -\frac{1}{6} \text{ (중근)}, \therefore v_o(t) = A_1 e^{-\frac{1}{6}t} + A_2 t e^{-\frac{1}{6}t}$$

초깃값  $v_o(0) = 5 = A_1$ 이고  $i_L(0) = C \frac{dv_c(0)}{dt} = 0$ 이므로  $\frac{dv_o(0)}{dt} = 0$ 을 대입하면

$$0 = -\frac{5}{6} + A_2, \therefore A_1 = \frac{5}{6} \text{이다.}$$

$$\therefore v_o(t) = 5e^{-\frac{1}{6}t} + \frac{5}{6} t e^{-\frac{1}{6}t}$$

(2)  $P(t) = \frac{V_o^2(t)}{R} = (5e^{-\frac{1}{6}t} + \frac{5}{6} t e^{-\frac{1}{6}t})^2$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (5e^{-\frac{1}{6}t} + \frac{5}{6} t e^{-\frac{1}{6}t})^2 = 0$$

(3)  $t = 0_-$ 까지  $C_1$ 에 저장되었던  $\frac{1}{2} C_1 v^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25[J]$ 이

$t = 0_-$  이후  $\infty$ 까지 저항에 의해 소모된다.

### 9.19 (기준8.2(유의))

(1) 왼쪽 메시에 대해서 KVL을 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$10 = L \frac{di(t)}{dt} + 70i(t) + v_c(t)$$

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

정리하면  $LC \frac{d^2v(t)}{dt^2} + RC \frac{dv(t)}{dt} + v(t) = 10$ 이고  $L = 10^{-3}$ ,  $C = 10^{-6}$ 을 넣어서 식을 만들면

$$s^2v + 7 \times 10^4sv + 10^9 = 10 \text{ 이므로 } v_f = 10 \text{ 이다.}$$

과도응답을 구하면  $(s - 5 \times 10^4)(s - 2 \times 10^4) = 0$ 이므로  $s = 50000$  혹은  $20000$

$$v_u = Ae^{-50000t} + Be^{-20000t}$$

초기 에너지가 없기 때문에  $v_c(t) = 10$

(2)  $v_c(0^+) = 10$ ,  $i_L(0^+) = 0$

$$L \frac{di_L(t)}{dt} + 200i_L(t) = v_c(t)$$

$$i_L(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

정리하면

$$LC \frac{d^2v_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_c(t)}{dt} = v_c(t)$$

미분방정식은

$$(10^{-9}v)s^2 + (2 \times 10^{-4}v)s - v = 0$$

9.20 (기준9.2)

(1)  $i_1(t)$  루프에서의 KVL:  $1 \frac{di_1(t)}{dt} + 1(i_1(t) - i_2(t)) = 4$

$i_2(t)$  루프에서의 KVL:  $1(i_2(t) - i_1(t)) + 4 \int_{t_0}^t i_2(\tau) d\tau = -4e^{-4t}$

$$\therefore \begin{cases} (s+1)i_1(t) - i_2(t) = 4 \\ -si_1(t) + (s+4)i_2(t) = 16e^{-4t} \end{cases}$$

크래머의 법칙을 이용하면

$$i_1(t) = \frac{16e^{-4t}(s+1) + 4s}{(s+1)(s+4)}$$

$$(s^2 + 5s + 4)i_1(t) = -48e^{-4t}$$

$$\therefore \frac{d^2}{dt^2} i_1(t) + 5 \frac{d}{dt} i_1(t) + 4i_1(t) = -48e^{-4t}$$

(2)  $\begin{cases} (s+1)i_1(t) - i_2(t) = 4 \\ -si_1(t) + (s+4)i_2(t) = 16e^{-4t} \end{cases}$

$$(s+1)(s+4) - s = 0$$

$$s^2 + 4s + 4 = 0$$

$$\therefore s_1 = s_2 = -2$$

$s$ 가 중근을 가지므로

$$i_{1n}(t) = e^{-2t}(A_1t + A_2)$$

(3)  $i_{1f}(t) = Be^{-4t}$ 라 가정하면,

$$\frac{d^2}{dt^2} i_{1f}(t) + 5 \frac{d}{dt} i_{1f}(t) + 4i_{1f}(t) = -48e^{-4t}$$

$$16Be^{-4t} + 5(-4Be^{-4t}) + 4Be^{-4t} = -48e^{-4t}$$

이 식으로는  $B$ 를 구할 수 없으므로,  $i_{1f}(t) = Bte^{-4t}$  로 둔다.

$$\frac{d}{dt} i_{1f}(t) = Be^{-4t} - 4Bte^{-4t}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} i_{1f}(t) = -8Be^{-4t} + 16Bte^{-4t}$$

$$\begin{aligned} \therefore (-8Be^{-4t} + 16Bte^{-4t}) + 5(Be^{-4t} - 4Bte^{-4t}) + 4Bte^{-4t} &= -48e^{-4t} \\ -3Be^{-4t} &= -48e^{-4t} \end{aligned}$$

$$B = 16$$

$$\therefore i_{1f}(t) = 16te^{-4t}$$

(4)  $i_1(t) = i_{1n}(t) + i_{1f}(t)$   
 $= e^{-2t}(A_1t + A_2) + 16te^{-4t}$

$$i_1(0) = 9A \text{이므로}$$

$$i_1(0) = A_2 = 9$$

$$\left. \frac{di_1(t)}{dt} \right|_{t=0} = -16A/s \text{이므로}$$

$$\frac{d}{dt} i_1(t) = A_1 e^{-2t} - 2A_1 t e^{-2t} - 2A_2 e^{-2t} + 16e^{-4t} - 64t e^{-4t}$$

$$\left. \frac{d}{dt} i_1(t) \right|_{t=0} = A_1 - 2A_2 + 16$$

$$A_2 = 9 \text{이므로 } A_1 - 2 = -16$$

$$A_1 = -14$$

$$\therefore i_1(t) = e^{-2t}(9 - 14t) + 16te^{-4t} [\text{A}]$$

### 9.21 (기존9.7)

(1) 임펄스 응답  $H(s) = \frac{\text{출력응답}}{\text{입력응답}} = \frac{I(s)}{V(s)}$


$$H(s) = \frac{s}{(s+5)^2} = \frac{s+5-5}{(s+5)^2} = \frac{1}{s+5} - \frac{5}{(s+5)^2}$$

라플라스 역변환을 취하면  $h(t) = 1e^{-5t} - 5te^{-5t} = (1-5t)e^{-5t}u(t)$

(2) 컨볼루션의 정의

$$i(t) = h(t) \cdot v_s(t) = \int_0^t h(\tau) \cdot v_s(t-\tau) d\tau = \int_0^t h(t-\tau) \cdot v_s(\tau) d\tau$$

$h(t) = (1-5t)e^{-5t}u(t)$ 를 그래프로 나타내면

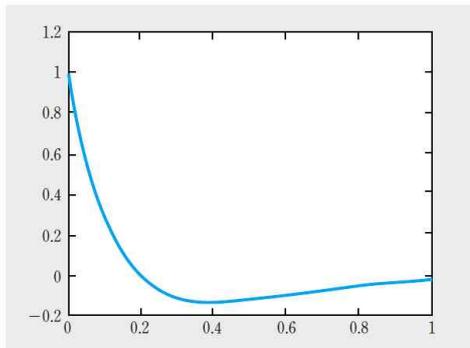

①  $t < 0$  인 경우

$$i(t) = 0$$

②  $0 \leq t \leq D$  인 경우

$$i(t) = \int_0^t h(\tau) \cdot v_s(t-\tau) d\tau = \int_0^t (1-\tau)e^{-5\tau} \cdot \frac{1}{D} d\tau = \frac{te^{-5t}}{D} [\text{A}]$$

③  $t \geq D$  인 경우

$$i(t) = \int_{t-D}^t (1-5\tau)e^{-5\tau} \cdot \frac{1}{D} d\tau = -\frac{1}{D}(e^{-5(t-D)} - e^{-5t})t + e^{-5(t-D)} [\text{A}]$$

(3)  $D \rightarrow 0$ 인 경우

$$\lim_{D \rightarrow 0} v_s(t) = \lim_{D \rightarrow 0} \frac{1}{D} [u(t) - u(t-D)] = \lim_{D \rightarrow 0} \frac{[u(t) - u(t-D)]}{[t - (t-D)]} = \delta(t)$$

따라서  $i(t) = v_s(t) \cdot h(t) = \delta(t) \cdot h(t) = h(t) = (1-5t)e^{-5t}u(t) [\text{A}]$

### 9.22 (기준9.6)

(1)  $t < 0$ 인 경우

$$\frac{v_1 + 2 \times 10^3 I_x}{1000} + \frac{v_1}{2000} + \frac{v_2}{2000} + \frac{v_2 - v_t}{1000} = 0$$

$$v_1 - v_2 = 12$$


$$I_x = \frac{v_2}{2000}$$

$$i_t = \frac{v_t - v_2}{1000}$$

위 식을 연립하면  $v_t = \frac{4000}{3} i_t - 6$ 이므로

$$v_{th} = -6[\text{V}], R_{th} = \frac{4000}{3}[\Omega]$$

(2)  $t > 0$ 인 경우

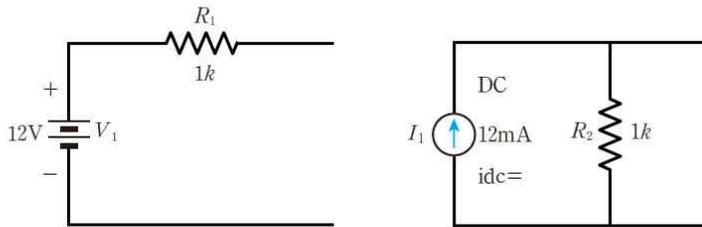

$$i_N = -12 \text{ mA}, R_N = 1 \text{ k}\Omega$$


(3)  $v_c(0) = -6[\text{V}], v_c(\infty) = -12[\text{V}], \tau = R \times C = 10^{-3}$

$$v_c(t) = v_c(\infty) + (v_c(0) - v_c(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}} \text{에서 } v_c(t) = -12 + (-6 - (-12))e^{-1000t}$$

$$v_c(t) = -12 + 6e^{-1000t}[\text{V}]$$


### 9.23 (기준9.4)

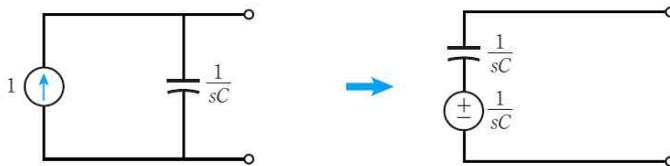(1) 라플라스영역에서 임펄스전류원과 병렬연결된 커패시터는 등가전원대치에 의해 다음과 같이 변형가능하다.




위 그림의 우측 회로를 시간영역으로 변환할 때 두 가지 경우가 가능하다.

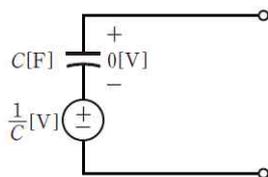
i) 초기조건  $v_c(0^+) = 0[\text{V}]$ 인 커패시터와  $\frac{1}{C}[\text{V}]$ 인 직류전압원의 직렬연결



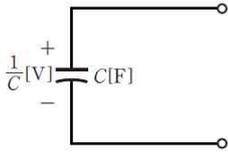ii) 초기조건  $v_C(0^+) = \frac{1}{C}$ [V]인 커패시터



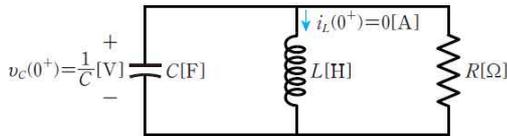위 두 경우 어느 것이나 라플라스 변환식은  $V_C = \frac{1}{sC}I_C + \frac{v_C(0^+)}{s} = \frac{1}{sC}I_C + \frac{1}{sC}$ 이 되는데 전압 원이 제거된 회로로 고쳐 그리면 ii)의 결과를 이용하여 다음과 같이 설문의 회로를 변형할 수 있다.



(2) 우선 커패시터전압  $v_C(t)$ , 인덕터전류  $i_L(t)$ 의 초기조건을 구하면

$$v_C(0^+) = \frac{1}{C}[\text{V}], \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0[\text{A}] (\because \text{초기 저장에너지} = 0[\text{J}])$$

$$\text{절점방정식 } Cv'_C(0^+) + i_L(0^+) + \frac{v_C(0^+)}{R} = 0 \text{에서 } v'_C(0^+) = -\frac{1}{RC^2}[\text{V/sec}]$$

$$\text{또한, } v_C(0^+) = L \frac{di_L(0^+)}{dt} \rightarrow \therefore i'_L(0^+) = \frac{v_C(0^+)}{L} = \frac{1}{LC}[\text{A/sec}] \text{이다.}$$

(3) 설문의 회로는 강제전원 없이 커패시터에 저장된 초기에너지로 구동되므로 자연응답만 존재하는 RLC 병렬회로이다. RLC 병렬회로의 특성방정식  $s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0$ 을  $s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2 = 0$ (즉,

$$\alpha = \frac{1}{2RC}, \quad \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}) \text{으로 표시하고, 방정식의 특}$$

성근  $s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2}$ 의 근호 속의 부호에 따라 다음 네 경우에 대해 응답을 구한다.

i)  $\alpha^2 > \omega_o^2$  인 경우

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2}, \quad s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2} \text{라 두면}$$

$v_C(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t}[\text{V}], \quad i_L(t) = k_3 e^{s_1 t} + k_4 e^{s_2 t}[\text{A}]$ 가 된다. 처음에 구한 초기조건을 이용하여 계수  $k_1, k_2, k_3, k_4$ 를 구하고 전압, 전류를 구하면 다음과 같다.

$$v_C(t) = \frac{1}{(s_1 - s_2)C} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t}) [V], t > 0$$

$$i_L(t) = \frac{1}{(s_1 - s_2)LC} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) [A], t > 0$$

ii)  $\alpha^2 = \omega_0^2$  인 경우

$$v_C(t) = (k_1 t + k_2) e^{-\alpha t} [V], i_L(t) = (k_3 t + k_4) e^{-\alpha t} [A], t > 0 \text{의 꼴을 가진다.}$$

초기조건을 이용하여 계수  $k_1, k_2, k_3, k_4$ 를 구하면 전류, 전압은 다음과 같다.

$$v_C(t) = \frac{1}{C} (1 - \alpha t) e^{-\alpha t} [V], i_L(0^+) = \frac{1}{LC} t e^{-\alpha t} [A], t > 0$$

iii)  $\alpha^2 < \omega_0^2$  인 경우

$\omega_d \equiv \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ 이라 두면, 특성근  $s = -\alpha \pm j\omega_d$ 이므로

$$v_C(t) = e^{-\alpha t} (k_1 \cos \omega_d t + k_2 \sin \omega_d t) [V]$$

$$i_L(t) = e^{-\alpha t} (k_3 \cos \omega_d t + k_4 \sin \omega_d t) [A], t > 0 \text{의 꼴을 가진다.}$$

초기조건을 이용하여 계수  $k_1, k_2, k_3, k_4$ 를 구하면 전류, 전압은 다음과 같다. (단,  $\sin \phi = \frac{\alpha}{\omega_0}$ )

$$v_C(t) = \frac{1}{C} e^{-\alpha t} \left( \cos \omega_d t - \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) = \frac{\omega_0}{\omega_d C} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \phi) [V], t > 0$$

$$i_L(t) = \frac{1}{\omega_d LC} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t [A], t > 0$$

iv)  $\alpha = 0 (R \rightarrow \infty: \text{무손실})$  인 경우


특성근  $s = \pm j\omega_0$  이므로

$$v_C(t) = k_1 \cos \omega_0 t + k_2 \sin \omega_0 t [V], i_L(t) = k_3 \cos \omega_0 t + k_4 \sin \omega_0 t [A], t > 0 \text{의 꼴을 가진다.}$$

이 경우는 저항단자가 개방되어 있는 경우이므로 앞의 초기조건을 그대로 이용할 수 없다.

$$\text{아래 그림에서 } i_L(0^+) + C \frac{dv_C(0^+)}{dt} = 0 \rightarrow \therefore v'_C(0^+) = 0 [V/\text{sec}]$$
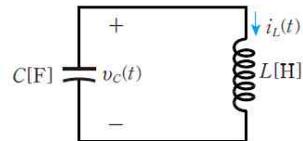
$$\text{또한 } L \frac{di_L(0^+)}{dt} = v_C(0^+) = \frac{1}{C} \rightarrow \therefore i'_L(0^+) = \frac{1}{LC} [A/\text{sec}] \text{이므로}$$




$$v_C(t) = \frac{1}{C} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) = \frac{1}{C} \cos \omega_0 t [V], t > 0$$

$$i_L(t) = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) = \omega_0 \sin \omega_0 t [A], t > 0 \text{을 얻는다.}$$

- (4) 설문 2의 각 경우에 대해 에너지전달과정을 설명한다. 회로의 초기 저장에너지는  $t = 0^+$ 에서 커패시터에 저장된 에너지  $\frac{1}{2} C v_C^2(0^+) = \frac{1}{2C} [J]$  이다.

(i)의 경우 : 함수  $\frac{1}{2}Cv_c^2$ ,  $\frac{1}{2}Li_L^2$ ,  $\frac{v_c^2}{R}$ 의 파형을 그리면 다음과 같다.

(단,  $v_c(t_1) = 0$ ,  $v'_c(2t_1) = 0$ ,  $t_1 = \frac{\ln|s_2| - \ln|s_1|}{s_1 - s_2}$  [sec])

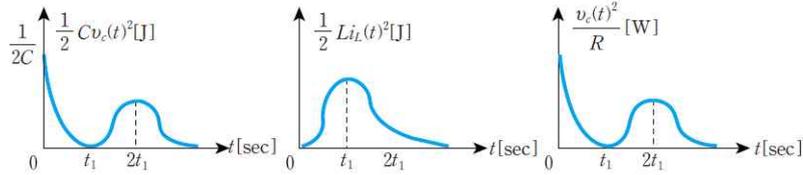


다음 네 구간으로 나누어 소자간의 에너지 전달과정을 살펴보면

- ①  $0 \leq t \leq t_1$  : 커패시터의 저장에너지 중 일부는 인덕터로 전달되고 나머지는 저항에서 열로 소비됨.
- ②  $t = t_1$  : 커패시터의 저장에너지가 0[J]이 됨.
- ③  $t_1 \leq t \leq 2t_1$  : 인덕터가 커패시터로부터 전달 받은 에너지 중 일부가 다시 커패시터로 전달되고 나머지는 저항에서 열로 소비됨.
- ④  $t \leq 2t_1$  : 인덕터와 커패시터의 저장에너지가 동시에 저항을 통해 열로 소비됨.

(ii)의 경우 : (i)과 동일. 단,  $t_1 = \frac{1}{\alpha}$  [sec]

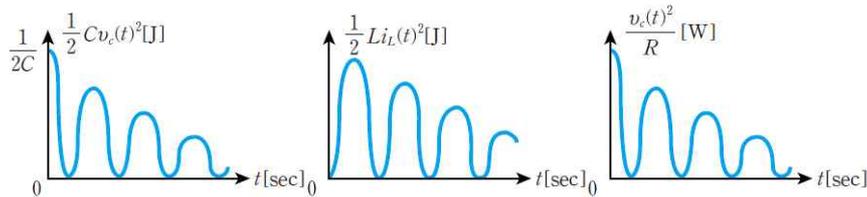(iii)의 경우 : 함수  $\frac{1}{2}Cv_c^2$ ,  $\frac{1}{2}Li_L^2$ ,  $\frac{v_c^2}{R}$ 의 파형을 그리면 다음과 같다.



위 그림에서 알 수 있는 바와 같이 시간이 흐름에 따라 커패시터와 인덕터 간에 에너지의 교환이 진행되는 동안, 저항에서는 초기 저장에너지의 일부가 계속 열로 소비된다.

(iv)의 경우 : 전정적인 전기진동회로로써 인덕터와 커패시터의 총 저장에너지가 항상  $\frac{1}{2C}$  [J]로 일정하다.

$$\left( \because \frac{1}{2}Li_L^2 + \frac{1}{2}Cv_c^2 = \frac{1}{2C}\sin^2\omega_o t + \frac{1}{2C}\cos^2\omega_o t = \frac{1}{2C} [J] \right)$$

즉, 커패시터의 초기 저장에너지가 모두 인덕터로 전달된 뒤 다시 이 에너지가 모두 커패시터로 전달되는 과정이 무한히 반복되는 회로이다.

## 제 10 장

10.1 ④ 회로의 전체임피던스  $Z = -j30 + (80 // j60) = 28.8 + j8.4$ , 임의의 R 과  $jX$ 의 병렬

임피던스는  $Z_p = \frac{jRX}{R+jX} = \frac{RX(X+jR)}{R^2-X^2}$ , 이 조건에 부합하는 것은  $R= 31.25$ ,  $X=107.15$

10.2 ③ 코일에 흐르는 전류  $I_L = \frac{V}{j\frac{100}{3}} = -j6$ , 따라서, 절대값  $I_L = 6[A]$

10.3 ② 전체 임피던스  $R+jwL$  의 위상각은  $\theta = \tan^{-1} \frac{\text{허수}}{\text{실수}} = \tan^{-1} \frac{wL}{R}$


10.4 ②  $I_1 = 10 \angle \tan^{-1} \frac{4}{3} = 10(\cos(\tan^{-1} \frac{4}{3}) + j \sin(\tan^{-1} \frac{4}{3})) = 10(0.6 + j0.8)$ ,

$I_2 = 10 \angle \tan^{-1} \frac{3}{4} = 10(\cos(\tan^{-1} \frac{3}{4}) + j \sin(\tan^{-1} \frac{3}{4})) = 10(0.8 + j0.6)$ , 그러므로,

$I_1 + I_2 = 14 + j14$

10.5 ②  $2\pi 1000(5 \times 10^{-3}) = 10\pi = \frac{1}{2\pi 1000(C \times 10^{-6})}$ , 따라서,  $C=5.07$

10.6 ④

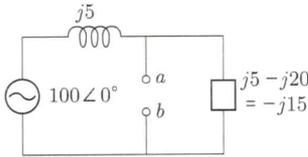

등가회로로부터  $V_{ab} = 100 \times \frac{-j15}{j5 - j15} = 150[V]$

10.7 ④  $v = 3\cos 3t = 3\sin(3t + 90^\circ)$ ,  $i = -2\sin(3t + 10^\circ) = 2\sin(3t - 10^\circ)$ , 따라서, 위상차는  $100^\circ$

10.8 ①  $V = 220\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4}$ ,  $I = 5\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{3}$ , 임피던스

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{220\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4}}{5\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{3}} = 44 \angle -\frac{\pi}{12} = 44(\cos(-\frac{\pi}{12}) + j \sin(-\frac{\pi}{12})) = 42.5 - j11.4$$

10.9 ②  $E_o = E_i \times \frac{R}{jwL + R}$  이므로  $e_o$  이  $e_i$  보다  $\angle \tan^{-1} \frac{wL}{R}$  만큼 위상이 뒤진다.

10.10 ① 전체어드미턴스의 허수값이 0 일 때, 공진이 일어나므로, 전체 어드미턴스

$$Y = \frac{1}{jwL + R} // (jwC) = \frac{R}{R^2 + w^2L^2} - j(\frac{wL}{R^2 + w^2L^2} - wC), \text{ 따라서, 허수값 0 때}$$

$$w^2 = \frac{1}{LC} - (\frac{R}{L})^2, \text{ 이 값을 실수값에 대입하면 } Y = \frac{CR}{L}$$

10.11 ③  $R // jwL = \frac{jwRL}{jwL + R} = \frac{R}{1 - j\frac{R}{wL}}$

10.12 ③ 과도현상이 발생하지 않으려면 전압의 위상이 임피던스의 위상과 같아야 하므로

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2\pi 60 \times 79.6 \times 10^{-3}}{30}\right) = \tan^{-1}1 = 45^\circ$$


10.13 ①  $E = -20e^{j\frac{3}{2}\pi} = -20(\cos\frac{3}{2}\pi + j\sin\frac{3}{2}\pi) = -20(0 - j) = j20 = 20 \angle \frac{\pi}{2}$

10.14 ②  $e^{j120} + e^{j240} = \cos 120^\circ + j\sin 120^\circ + \cos 240^\circ + j\sin 240^\circ = -1 + j0 = -1$

10.15 ②  $I = \frac{V}{Z_1 + Z_2} = \frac{200 \angle 0^\circ}{20 + j40} = 2\sqrt{5} \angle -63.43^\circ$ , 따라서,  $|I| = 4.47[A]$


10.16 ① 공진 각주파수는 어드미턴스의 허수부가 0 일 때 발생한다.

10.17 (a) A에서 왼쪽으로 들여다 본 테브난 등가회로에서

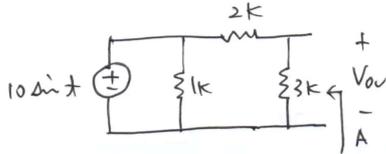


전압분배법칙에 의해  $V_{oc} = 10 \sin t \times \frac{3}{2+3} = 6 \sin t$ . 또한 전압전원을 단락시키고 살펴보면,

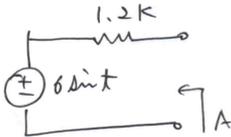
$R_{th} = 2K // (1K + 2K) = 1.2K$ . 따라서 테브난 등가회로는




또한, B에 오른쪽으로 들여다 본 테브난 등가회로는

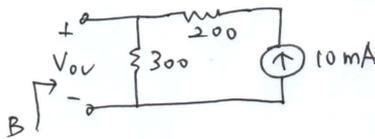

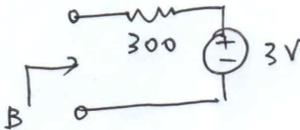마찬가지로,  $V_{oc} = 300 \times 10 \times 10^{-3} = 3[V]$ , 전류전원을 개방시키고 살펴보면,  $R_{th} = 300$ , 따라서 테브난 등가회로는



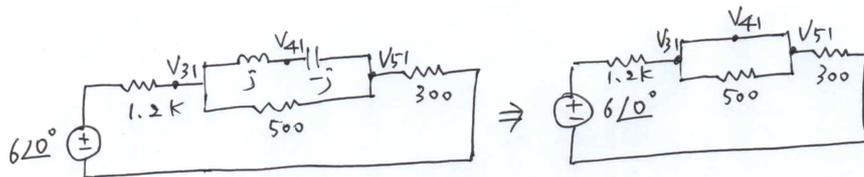
(b)  $V_3, V_4, V_5$ 의 값을  $6 \sin t$ 의 교류전원과 3V의 직류전원에 의한 회로의 중첩에 의하여 구하면, 먼저 교류전원에 의한 회로로부터



$$I = \frac{6 \angle 0^\circ}{1.2K + 0.3K} = 4 \angle 0^\circ [mA], \text{ 따라서, } V_{31} = 6 \angle 0^\circ - 1.2 \times 4 \angle 0^\circ = 1.2 \angle 0^\circ, \text{ 즉}$$

$V_{31} = 1.2 \sin t$  이 되고, 회로로부터  $V_{31} = V_{41} = V_{51} = 1.2 \sin t$  가 된다.

또한, 3V 직류전원에 의한 회로로부터

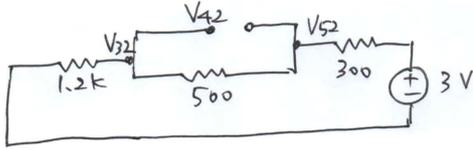


$$V_{32} = V_{42} = 3 \times \frac{1.2K}{1.2K + 0.5K + 0.3K} = 1.8[V], \text{ 또한 } V_{52} = 3 \times \frac{1.7K}{2K} = 2.55[V]$$

그러므로, 최종  $V_3 = V_{31} + V_{32} = 1.8 + 1.2\sin t$ ,  $V_4 = V_{41} + V_{42} = 1.8 + 1.2\sin t$ ,

$$V_5 = V_{51} + V_{52} = 2.55 + 1.2\sin t$$

10.18 ② (기준 10.14)

페이저회로로 바꾸면,

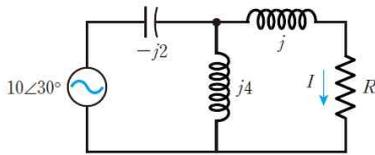

$$(R + j) // j4 = \frac{-4 + j4R}{R + j5}, \text{ 전체임피던스} = -j2 - 4 \frac{(1 - jR)}{R + j5}$$


$$\begin{aligned} \text{따라서 노드 A의 전압} &= 10\angle 30^\circ \times \frac{\frac{-4 + j4R}{R + j5}}{-j2 - 4 \frac{(1 - jR)}{R + j5}} \\ &= 10\angle 30^\circ \times \frac{-4 + j4R}{10 - j2R - 4 + j4R} = 10\angle 30^\circ \times \frac{-4 + j4R}{6 + j2R} \end{aligned}$$

$$\therefore I = \frac{\text{노드 A의 전압}}{R + j} = 10\angle 30^\circ \times \frac{-4 + j4R}{(6 + j2R)(R + j)}$$


$$\therefore |I| = 10 \times \frac{4\sqrt{1^2 + R^2}}{2\sqrt{3^2 + R^2} \cdot \sqrt{R^2 + 1^2}} = 20 \frac{1}{\sqrt{3^2 + R^2}} = 4$$

$$\therefore R = 4$$

10.19 ① (기준 10.15)

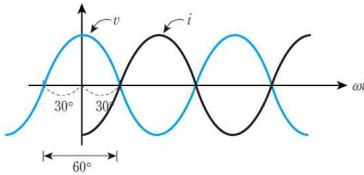

10.20 ③ (기준 10.16)

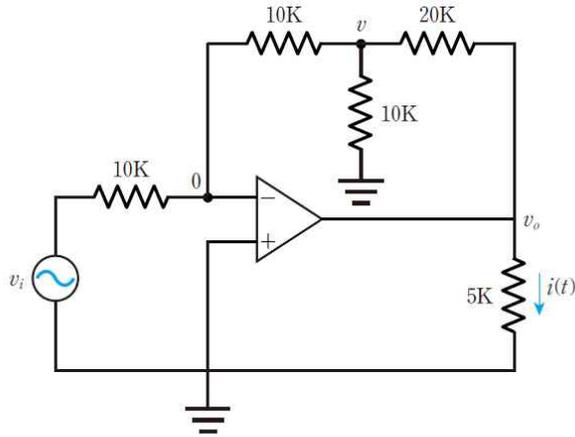

$$\text{KCL : } \frac{v_i}{10\text{K}} - \frac{v_1}{10\text{K}}$$

$$\frac{v_1}{10\text{K}} + \frac{v_1}{10\text{K}} + \frac{v_1 - v_o}{20\text{K}} = 0$$

$$\Rightarrow v_i = -v_1, 4v_1 + v_1 - v_o = 0 \Rightarrow 5v_1 = v_o$$


두 식을 합하면,  $5v_i = -v_o$

$v_i = 2\cos 2t$ 를 대입하면  $v_o = -10\cos 2t$

$$i(t) = \frac{v_o}{5\text{K}} = -2\cos 2t [\text{mA}]$$

10.21 (기준 10.13)

(1)  $t > 0$ 일 때

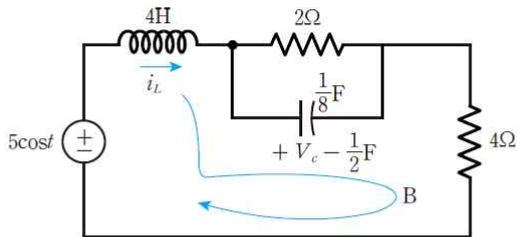

$$\text{노드 A에서 KCL에 의해 } i_L = \frac{v_c}{2} + C \frac{dv_c}{dt}$$

$$\text{메시 B에서 KVL에 의해 } 5\cos t - L \frac{di_L}{dt} - v_c - 4i_L = 0$$


위의 두 식을 결합하여  $v_c$ 에 대한 수식을 만들면,

$$5\cos t - 2 \frac{dv_c}{dt} - \frac{1}{2} \frac{d^2 v_c}{dt^2} - v_c - 2v_c - \frac{1}{2} \frac{dv_c}{dt} = 0$$

$$\text{정리하면 } \frac{d^2 v_c}{dt^2} + 2 \frac{dv_c}{dt} + 6v_c = 10\cos t$$

10.22 (기준10.1)

(1) 실용 연산증폭기의 경우

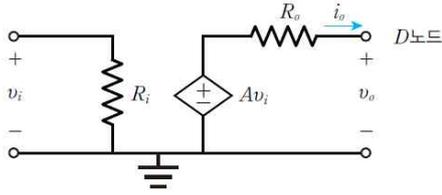

출력전류  $i_o = \frac{Av_i - v_o}{R_o}$  이고  $v_i \neq 0, A = \infty, R_o = 0$  이므로 KCL 적용이 가능하다.

하지만 이상적인 연산증폭기의 경우, 특성상  $v_i = 0, A = \infty, R_o = 0$  이므로 출력전류( $i_o$ )를 직접 구할 수 없다. 따라서 D노드에서 키르히호프의 전류방정식을 적용할 수 없다. 다만, 다른 노드에서 순차적으로 계산하여 D노드전압( $V_o$ )을 먼저 구한 후 키르히호프의 전류방정식을 사용하여 거꾸로 출력전류( $i_o$ )를 간접적으로 구할 수는 있다. 결론적으로 KCL이 성립하나 적용할 수 없다.

(2) 이상적 연산증폭기의 특성상 A, C, E 노드의 전압은 같으므로  $V_m$ 으로 놓고 KCL을 적용하면

$$-I_m + \frac{V_m - V_3}{R} = 0 \dots\dots\dots \text{① E 노드에서 KCL}$$

$$\frac{V_m - V_3}{R} + \frac{V_m - V_2}{R} = 0 \dots\dots\dots \text{② C 노드에서 KCL}$$

$$\frac{V_m - V_2}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{V_m}{R} = 0 \dots\dots\dots \text{③ A 노드에서 KCL}$$

$$\text{식 ①, ②, ③을 정리하면 } Z_{eq} = \frac{V_m}{I_m} = j\omega R^2 C [\Omega]$$

(3) 10[H] 인덕터의 등가임피던스

$$Z_{10H} = j10\omega \dots\dots\dots \text{①}$$


$$Z_{eq} = j\omega R^2 \times 10 \times 10^{-6} \dots\dots\dots \text{②}$$

식 ①과 ②는 같으므로

$$\therefore R = 1000[\Omega] = 1[\text{k}\Omega]$$


10.23 (기준9.1(유의))

(1) DC 전원의 경우 L: 단락, C: 개방

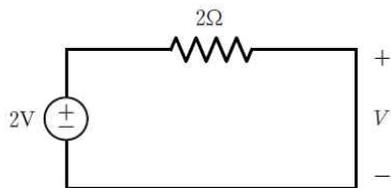

$$i = \frac{2V}{2\Omega} = 1A, \quad v = 0V$$

(2) AC 전원의 경우

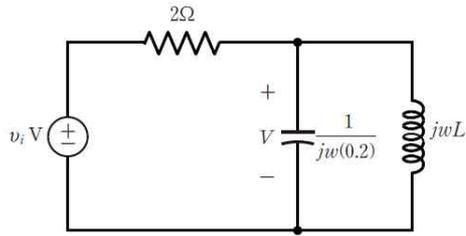


$$v_i = 2\cos 5tV, \quad \omega = 5$$

$$\frac{1}{j \times 5(0.2)} = \frac{1}{j}, \quad j \times 5 \times 0.4 = 2j$$

$$i = \frac{2}{2 + \frac{1}{j} \cdot 2j} = \frac{2}{2 - 2j} = \frac{1}{1 - j} = \frac{1 + j}{2}$$

$$v = 2 - 2i = 2 - \frac{2(1 + j)}{2} = 2 - 1 - j = 1 - j$$

(3)

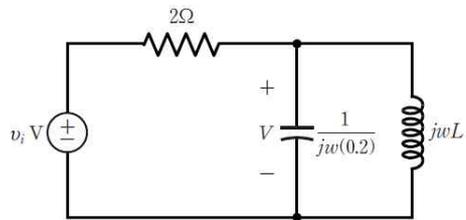

$$v_i = 2\cos \omega tV, \quad L = 0.2H$$


$$i = \frac{V_i}{R} = \frac{2}{2 + \frac{1}{\frac{1}{j\omega(0.2)} + j\omega(0.2)}} = \frac{2}{2 + \frac{1}{\frac{1}{j\omega(0.2)} + j\omega(0.2)}} = \frac{2}{2 + \frac{j\omega(0.2)}{1 - 0.04\omega^2}}$$

$$i = \frac{1 - 0.04\omega^2}{1 + j\omega(0.1) - 0.04\omega^2}$$

$$v = 2 - 2i = 2 - \frac{2 - 0.08\omega^2}{1 + j\omega(0.1) - 0.04\omega^2}$$

### 10.24 (기준10.3)

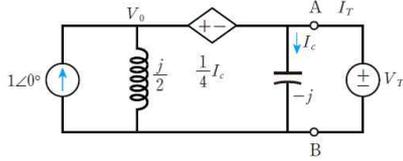
(1) 페이지를 이용하여 회로를 그리면( $\omega = 2 \text{ rad/s}$ ) (코사인 기준)



$$I_T + 1 = \frac{V_0}{j} + \frac{V_T}{-j} = \frac{2V_0}{j} + jV_T, \quad V_0 = V_T + \frac{1}{4}I_c, \quad I_c = \frac{V_T}{-j} = jV_T$$


$$\text{정리하면 } V_T = \left(\frac{2+j4}{5}\right)I_T + \frac{2+j4}{5}$$
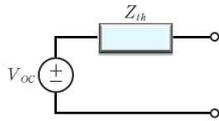
$$\therefore V_{OC} = \frac{2+j4}{5} \approx 0.894 \angle 63.4^\circ [\text{V}], \quad Z_{th} = \frac{2+j4}{-5} \approx 0.894 \angle 63.4^\circ [\Omega]$$



코사인 기준이므로  $V_{OC}$ 를 순간값 식으로 나타내면  $V_{OC} \approx 0.894\cos(2t + 63.4^\circ) [\text{V}]$

(2)  $Z_L$ 에 전달되는 전력을  $P_L$ 이라 하면  $P_L = |I_L|^2 R_L$

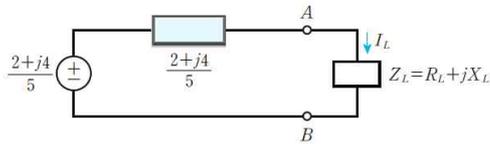

$$\text{위 회로에서 KVL을 이용하면 } \frac{2+j4}{5} = I_L \left( \frac{2+j4}{5} + R_L + jX_L \right)$$

$$\therefore |I_L| = \frac{\sqrt{4+16}}{5} \times \frac{1}{\sqrt{\left(R_L + \frac{2}{5}\right)^2 + \left(X_L + \frac{4}{5}\right)^2}}$$


$$P_L = |I_L|^2 \times R_L = \frac{20}{25} \times \frac{R_L}{\left(R_L + \frac{2}{5}\right)^2 + \left(X_L + \frac{4}{5}\right)^2}$$

$P_L$ 이 최대가 되기 위해서는 분모가 최소가 되어야 한다. 이때  $X_L$ 은 음수가 될 수 있으므로  $X_L = -\frac{4}{5}$

$$X_L = -\frac{4}{5} \text{ 일 때 } P_L = \frac{20}{25} \times \frac{R_L}{\left(R_L + \frac{2}{5}\right)^2}$$

$$\frac{\alpha P_L}{\alpha R_L} = 0 \text{ 인 } R_L = \frac{2}{5} \therefore R_L = \frac{2}{5}, \quad X_L = -\frac{4}{5} \text{ 이면 된다.}$$

$R_L$ 은 저항으로  $X_L$ 은 커패시터로 구현 가능하므로,

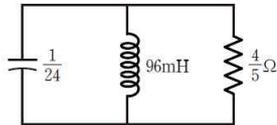

$$\therefore R = \frac{2}{5} [\Omega], \quad C = \frac{5}{8} [\text{F}]$$

$$\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2C} = \frac{4}{j5}$$

## 제 11 장

11.1 ③ 전로손실  $P = I^2 r = P_1 - P_2 = E_1 I \cos \theta_1 - E_2 I \cos \theta_2$ , 따라서

$$I^2 r = I(E_1 \cos \theta_1 - E_2 \cos \theta_2), \quad I = \frac{E_1 \cos \theta_1 - E_2 \cos \theta_2}{r} = \frac{6600 \times 0.9 - 6100 \times 0.8}{20} = 53 [A]$$

11.2 ③ 전압분배법칙에 따라,  $E_1 = 3300 \times \frac{5}{5+7} = 1375 [V]$

11.3 ④ 전류, 전압이 같은 방향으로 들어가는 경우이므로,  $L = L_1 + L_2 + 2M$

11.4 ②  $R = \frac{V}{I} = \frac{240}{5} = 48 [\Omega]$ ,  $P = VI \cos \theta = 240 \times 5 \times \cos \theta = 720$ , 따라서 임피던스 위상

$\theta = \cos^{-1} 0.6 = 53.13^\circ$ , 임피던스는  $R + j\omega L = R + j2\pi 60L = 48 + j2\pi 60L$ , 위상차는

$$\angle \tan^{-1} \frac{120\pi L}{48} = 53.13^\circ, \quad \text{따라서, } L = \frac{1}{2\pi}$$

11.5 ③ 30:1 이상변압기에서, 1차측 부하는  $\frac{6600}{2} = 3300 [\Omega]$ , n 이 30이므로, 2차측 부하는

$$\frac{3300}{n^2} = 3.67 [\Omega], \quad \text{따라서 2차측 출력 } P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{3.67} = 13.2 [kVA]$$

11.6 ① 역률개선용 콘덴서 용량

$$Q = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = P \left( \frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} - \frac{\sin \theta_2}{\cos \theta_2} \right) = 3000 \left( \frac{\sqrt{1-0.75^2}}{0.75} - \frac{\sqrt{1-0.93^2}}{0.93} \right) = 1460 [kVA]$$

11.7 ②  $n^2 : 1 = 1000 : 10$

11.8 ② 감극성 전압차이는  $V_3 = V_1 - V_2$ , 가극성 전압차이는  $V_3 = V_1 + V_2$  따라서 이 둘 사이의 전압차이는  $2V_2 = 2 \times 8 = 16 [V]$

11.9 ① 소비전력  $P = VI \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{170}{\sqrt{2}} \frac{8.5}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = 361 [W]$

11.10 ② 1차전류  $I_1 = \frac{I_2}{n} = \frac{10}{20} = 0.5 [A]$ , 무손실이므로 전등부하 역률  $\cos \theta = 1$ , 따라서,

$$1\text{차입력전력 } P_1 = V_1 I_1 \cos \theta = 6000 \times 0.5 = 3 [kW]$$

11.11 ④ 상호 유도전류가 다른 방향이므로,  $L = L_1 + L_2 - 2M$ , 모든 소자가 직렬연결이므로, 전체 임피던스  $Z_{ab} = R_1 + R_2 + R_3 + j\omega L + j\omega L_3$

11.12 ② 전체임피던스  $Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 9 + j(15 - 3) = 9 + j12$ , 역률

$$\cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{9}{\sqrt{9^2 + 12^2}} = 0.6$$

11.13 ④ 유효전력은 주파수가 같을 때만 발생하므로,  $P = VI \cos(\theta_v - \theta_i)$ 의 수식과

$i = 20 \sin(\omega t - 30^\circ) + 15 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 10 \sin(5\omega t + 30^\circ)$  로부터,

$$P = \frac{100}{\sqrt{2}} \times \frac{20}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ - \frac{50}{\sqrt{2}} \times \frac{15}{\sqrt{2}} \cos 30^\circ + \frac{25}{\sqrt{2}} \times \frac{10}{\sqrt{2}} \cos(-30^\circ) = 283.5 [W]$$

11.14 ③  $P = VI \cos \phi$  이므로 같은 크기의 부하에 의한 저항손실은  $P = VI \times 1$  의  $\frac{1}{\cos \phi}$

11.15 ③  $P = VI \cos(\theta_v - \theta_i)$ 로부터  $P = \frac{50}{\sqrt{2}} \frac{4}{\sqrt{2}} \cos(0 - (-30^\circ)) = 86.6$

11.16 ④  $e = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt}$ ,  $e = M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \frac{dI_2}{dt}$ , 이 두식을 정리하면,

$$(L_1 + L_2 - 2M)e = (L_1 L_2 - M^2) \frac{d}{dt}(I_1 + I_2), \text{ 합성인덕턴스 } L \text{ 은 } e = L \frac{dI}{dt} = L \frac{d}{dt}(I_1 + I_2)$$

$$\text{이므로, } L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

11.17 ④ 무효전력은  $Q = VI \sin(\theta_v - \theta_i)$ ,  $I = 10\sqrt{3} + j10 = \sqrt{300 + 100} \angle \tan^{-1} \frac{10}{10\sqrt{3}}$ ,

$$\text{따라서, } \theta_v - \theta_i = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}, \quad Q = 200 \times 20 \times \sin \frac{\pi}{6} = 2000 [\text{Var}]$$

11.18 ④ 역률  $\cos \theta = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(\tan^{-1} \frac{30}{40} - \tan^{-1} \frac{10}{30}) = 0.949$

11.19 ③ 기본파 전류  $I_1 = \frac{V_1}{|Z_1|} = \frac{100}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 20 [A]$ , 제3고조파 전류

$$I_3 = \frac{V_3}{|Z_3|} = \frac{50}{|R + j3\omega L|} = \frac{50}{\sqrt{4^2 + 9^2}} = 5.076 [A], \text{ 따라서, 소비전력}$$

$$P = I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 = 20^2 \times 4 + 5.076^2 \times 4 = 1703.1 [W]$$

11.20 ① 피상전력  $P_a = VI = 100 \times 30 = 3000 [VA]$ , 무효전력

$Q = \sqrt{P_a^2 - P^2} = \sqrt{3^2 - 1.8^2} = 2.4 [kVar]$ , 역률이 1 이 되기 위해서는 무효전력이 0 이 되어야 하므로, 2.4[kVA] 콘덴서가 필요하고, 병렬로 설치되므로, 콘덴서 용량

$$Q_C = 2.4K = VI_C = V \frac{V}{X_C} = \frac{V^2}{X_C} \text{ 그러므로 콘덴서 리액턴스 } X_C = \frac{V^2}{Q_C} = \frac{100^2}{2.4K} = 4.2$$

11.21 ①  $P = VI \cos \theta = \frac{170}{\sqrt{2}} \frac{8.5}{\sqrt{2}} \cos(\frac{\pi}{6} - (-\frac{\pi}{6})) = 361 [W]$

11.22 ④ 주파수가 같을 때만 유효전력이 발생하므로,

$$P = \frac{10}{\sqrt{2}} \frac{2}{\sqrt{2}} \cos(0 - (-\frac{\pi}{3})) + \frac{4}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(-\frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{4})) = 6.414 [W]$$

11.23

(a)  $L_1: P_1 = 16K, Q_1 = 28K$

$$L_2: Q_2 = 10K, P_2 = Q_2 / \tan(\cos^{-1} 0.8) = 13.333K$$

$$L_3: P_3 = \frac{220^2 R}{|Z|^2} = \frac{220^5}{\sqrt{5}} = 21.645K, Q_3 = \frac{220^2 \times 2}{\sqrt{5}} = 43.29K$$

$$\text{그러므로, 전체 } P = P_1 + P_2 + P_3 = 51K, Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 81.29K$$

(b) 보상 커패시터 무효전력

$$Q_C = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = Q - P(\tan(\cos^{-1} 0.9)) = 81.29 - 51(0.482) = 56.59K, Q_C = \frac{V_{cd}^2}{X_C}$$

$$\text{이므로 } X_C = \frac{220^2}{56.59K} = 0.855 = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{120\pi C}, \text{ 따라서, } C = 2.27 [mF]$$

(c) 보상 전  $I_{eff} = \frac{P}{V_{eff} \cos \theta} = \frac{51K}{220 \cos(\tan^{-1} \frac{Q}{P})} = 436.2 [A]$ , 선로의 전력손실

$$P_{Loss} = I_{eff}^2 R_1 = 436.2^2 \times 0.1 = 19027 [W] \text{ 보상 후}$$

$$I_{eff} = \frac{P}{V_{eff} \cos \theta} = \frac{51K}{220 \times 0.9} = 257.6 [A],$$

$P_{Loss} = I_{eff}^2 R_1 = 257.6^2 \times 0.1 = 6636 [W]$ , 부상 후에 전력손실이 19027-6636=12391[W] 만큼 감소하였다.

$$11.24 \text{ ④ } P = V_{eff}^2 \frac{R}{|Z|^2} = 100^2 \times \frac{6}{10^2} = 600 [W]$$

$$11.25 \text{ ② } P = VI \cos \theta, 500 = 100 \times 7 \times \cos \theta, \text{ 따라서 역률 } \cos \theta = 0.71$$

11.26 ③ 보상을 위한 콘덴서 용량은

$$Q = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = P \left( \frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} - \frac{\sin \theta_2}{\cos \theta_2} \right) = 4000 \left( \frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8} - \frac{\sqrt{1-1^2}}{1} \right) = 3000 [kVA]$$

$$11.27 \text{ ④ } 2\text{차측 임피던스 } V_{21} = j800 \times 0.01 \angle -30^\circ, v_{21} = 8 \cos(100t + 60^\circ),$$


$$V_{22} = j100 \times 0.002 = 0.2 \angle 90^\circ,$$

$$11.28 \text{ ② } V_o = V_s \times \frac{j6 - j4}{4 + j12 - j8} = 8\sqrt{2} \times \frac{2 \angle 90^\circ}{4\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 4 \angle 135^\circ, \text{ 따라서,}$$

$$v_o = 4 \cos(2t + 135^\circ)$$

$$11.29 \text{ ④ 최대전력을 위한 } Z_L = 10 - j10, \text{ 따라서 최대전력은 } P = \frac{100^2}{4 \times 10} = 250 [W]$$

11.30 주어진 회로를 페이저 회로로 다시 그리면

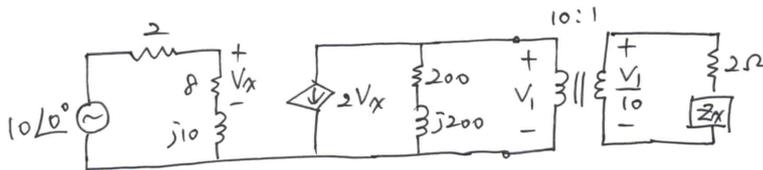


(a) 회로에서  $V_x = 10 \angle 0^\circ \times \frac{8}{10 + j10} = 4\sqrt{2} \angle -45^\circ$ , 따라서 오른쪽 회로의 전원

$$2V_x = 8\sqrt{2} \angle -45^\circ, \text{ 회로로부터}$$


$$V_1 = -(200 + j200)8\sqrt{2} = -200\sqrt{2}(8\sqrt{2}) \angle (45 - 45)^\circ = -3200 \angle 0^\circ \text{ 따라서 } 2\Omega \text{ 에}$$

$$\text{의하여 소비되는 전력은 } P_1 = \frac{\left(\frac{V_1}{10}\right)^2}{R} = \frac{(3200)^2}{200} = 51200 [W]$$

(b) 변압기의 입력단자 왼쪽의 회로를 테브난 등가회로로 바꾸면,

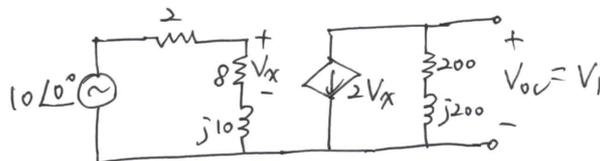
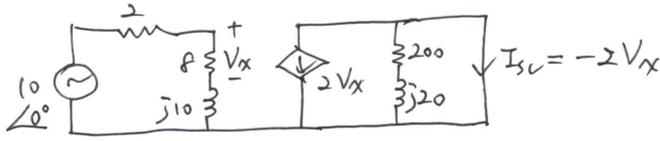
$$V_{oc} = V_1 = -3200 \angle 0^\circ, Z_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} \text{ 를 구하기 위하여 } I_{sc} \text{ 를 아래의 회로로부터 구하면,}$$



$I_{sc} = -2V_x = -8\sqrt{2} \angle -45^\circ$  따라서,  $Z_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{-3200 \angle 0^\circ}{-8\sqrt{2} \angle -45^\circ} = 200\sqrt{2} \angle 45^\circ$

$Z_{th} = R_{th} + jX_{th} = 200\sqrt{2}(\cos 45^\circ + j\sin 45^\circ) = 200 + j200$ , 이 때 최대전력이 전달되기 위하여서는 변압기 1차 측 부하 값은  $200 - j200$  이 되어야 하고 권선비 10:1 에 의하여

2차측 부하 값은  $\frac{200}{10^2} - j\frac{200}{10^2} = 2 - j2 = 2 + Z_x = 2 + R_x + jX_x$ , 따라서  $R_x = 0, X_x = -2$

그러므로,  $X_x = 2 = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10C}$ , 따라서  $C = \frac{1}{20} = 0.05 [F]$ , 또한  $2\Omega$ 에 의하여 소비되는

최대전력은  $P_2 = \frac{(\frac{V_1}{10})^2 R}{|Z|} = \frac{320^2 \times 2}{2\sqrt{2}} = 72407.7 [W]$

11.31 ② 평균전력은 같은 주파수에서의  $P = VI \cos(\theta_v - \theta_i)$ , 따라서,


$$P = \frac{100}{\sqrt{2}} \frac{10}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ + \frac{30}{\sqrt{2}} \frac{2}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ = 265$$

11.32 ③ 1차측 전체 임피던스  $Z_1 = 4 - j4 + 2^2(2 + j) = 12$ , 따라서,

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{120}{12} \angle 0^\circ = 10 \angle 0^\circ$$

11.33 ② 결합계수  $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{60}{\sqrt{200 \times 450}} = 0.2$


11.34

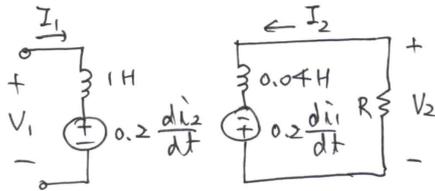

회로로부터  $v_1 = 1 \frac{di_1}{dt} + 0.2 \frac{di_2}{dt}$ ,  $v_2 = -0.04 \frac{di_2}{dt} - 0.2 \frac{di_1}{dt}$ , 이 때, 완전 결합이므로, 권선비

$n:1$  로 두고,  $v_2 = \frac{v_1}{n}$ ,  $i_2 = -n \times i_1$ 을 대입하여 다시 정리하면,

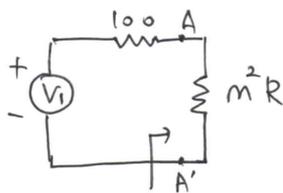
$$v_1 = \frac{di_1}{dt} - 0.2n \frac{di_1}{dt}, \frac{v_1}{n} = 0.04n \frac{di_1}{dt} - 0.2 \frac{di_1}{dt}, \text{ 따라서 두 식으로부터, } n = 5 \text{ 를 얻는다.}$$




따라서, A-A'에서 오른쪽으로 들여다 본 부하값은  $n^2 R_2 = 25 \times 100 = 2.5K$  따라서

$$\text{등가회로전원은 } v_1(t) \times \frac{2.5K}{100 + 2.5K} = 0.9615v_1(t) = 0.9615 \times 200\sqrt{2} \sin 400t = 272 \sin 400t$$

그러므로 등가회로는 다음과 같다.

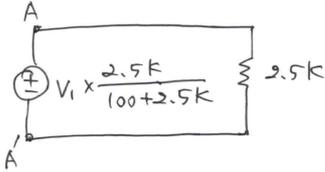

(b)  $R_1 = 0$  때의 회로로부터

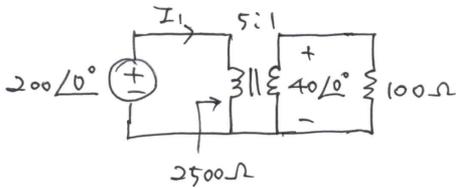

$$B-B' \text{의 왼쪽으로 본 등가회로는 } V_2 = \frac{200\sqrt{2}}{5} \angle 0^\circ = 40\sqrt{2} \angle 0^\circ,$$

(c)  $V_1$  이 공급하는 전력  $P = \frac{V_1^2}{R} = \frac{200^2}{2500} = 16 [W]$ ,  $R_2$  가 소비하는 전력

$$P_2 = \frac{(200/5)^2}{100} = 16 [W] \text{ 따라서, 발생한 모든 전력이 전달되어 소비된 것을 알 수 있다.}$$

(최대전력전달)

(d) 이상적인 변압기에서  $|\frac{I_2}{I_1}| = n = 5$

## 제 12 장

12.1 ① 무효전력  $P_r = \sqrt{3} V_L I_L \sin\theta = \sqrt{3} \times 200 \times 10 \sqrt{3} \sin(\cos^{-1}0.8) = 3600 [\text{Var}]$


12.2 ③ 3상 전력  $P = 3 V_P I_P \cos\theta = 3 I_P^2 R$ ,  $\Delta$ 결선에서,  $V_P = V_L$ ,

$$I_P = \frac{V_P}{Z} = \frac{200}{|6+j8|} = \frac{200}{10} = 20, \text{ 따라서, } P = 3 \times 20^2 \times 6 = 7200$$


12.3 ③ 상전류  $I_P = \frac{V_P}{Z_L + Z} = \frac{120}{(1+j) + (20+j10)} = 5.06 \angle -27.65^\circ$ , 부하에 걸리는 전압

$$V = I_P Z = 5.06 \angle -27.65^\circ \times (20+j10) = 113.14 \angle -1.1^\circ$$

12.4 회로를 Y-Y결선으로 바꾸어 다시 그리면

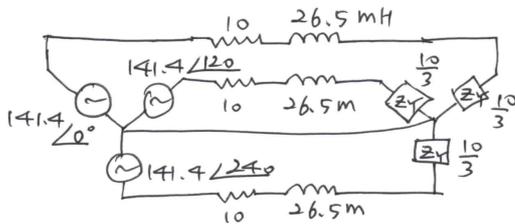

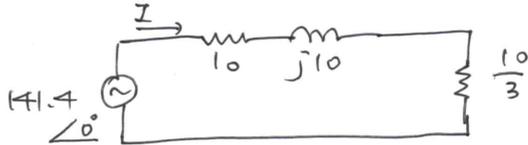(a) 단상회로를 따로 분석하면 전체 임피던스는  $10 + 10j2\pi fL + \frac{10}{3} = 10 + j10 + \frac{10}{3}$



$$I = \frac{141.4 \angle 0^\circ}{10 + \frac{10}{3} + j10} = 6\sqrt{2} \angle -36.87^\circ, \text{ 따라서 } P = 100 \times 6 \cos(0 + 36.87^\circ) = 480,$$

$$Q = 100 \times 6 \sin(36.87^\circ) = 360, \text{ 그러므로 복소전력}$$

$$S = 3 \times (480 + j360) = 1440 + j1080 [\text{VA}]$$

(b) 역률 0.9가 되기 위한 전체 임피던스  $Z = 10 + j10 + \frac{10}{3} - jX$  이고, 여기에서 보상 부하

$$\text{임피던스 } Z_L = \frac{10}{3} - jX \text{ 이다. 이 때 전체 임피던스에 대하여 } \cos^{-1}0.9 = \tan^{-1} \frac{10 - X}{10 + \frac{10}{3}}$$

이므로, 이로부터  $X = 3.55$ ,  $R = 10 + \frac{10}{3}$  그대로 이므로 새로운 전체 3상회로의 전력

$$P = 3 \times \left( \frac{(100)^2}{R} \right) \times 0.9 = 2025.5 [\text{W}] \text{ 이제 이 부하를 다시 } \Delta \text{ 결선으로 바꾸면}$$

$$Z_a = Z_b = Z_c = 10 - j10.65 \text{ 가 된다.}$$

12.5 ③ 전원과 부하를 Y-Y 결선으로 바꾸고 1상의 회로로 바꾸면 전원은  $\frac{200}{\sqrt{3}}$ , 부하는

$$\frac{|Z|}{3} = \frac{10}{3} \text{ 이 되므로, } I_L = \frac{V}{|Z|} = \frac{200 \times 3}{\sqrt{3} \times 10} = 20\sqrt{3}$$

12.6 ②

12.7 ③ 2전력계 법에 의한 유효전력  $P = P_1 + P_2$ , 무효전력  $P_r = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$ , 피상전력

$$P_a = 2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2} = 2\sqrt{500^2 + 1500^2 - 500 \times 1500} = 2646 [VA]$$

12.8 ① 에너지 전달은 상:상 으로 전달되므로,  $n_a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{V_1}{V_2}$ ,  $n_b = \frac{\frac{V_1}{\sqrt{3}}}{\frac{V_2}{\sqrt{3}}}$ , 따라서

$$\frac{n_b}{n_a} = \frac{\frac{V_1}{\sqrt{3}}/V_2}{V_1/\frac{V_2}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{3}, \text{ 그러므로 } n_b = \frac{1}{3}n_a = \frac{1}{3} \times 30 = 10$$

12.9 ① 부하가  $\Delta$ 결선과 Y결선이 병렬로 되어 있으므로

$$P = 3V_p I_p \cos\theta + 3\frac{V_p^2}{R} = 3 \times 200 \times \frac{200}{60} \times 0.6 + 3 \times \frac{(\frac{200}{\sqrt{3}})^2}{20} = 3200$$

12.10 ② Y결선에서 상전류  $I_p = \frac{V_p}{|Z|} = \frac{\frac{200}{\sqrt{3}}}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11.5$ , 따라서,  $I_p = I_L = 11.5 [A]$

12.11 ④ 3상 소비전력  $P = \sqrt{3} VI \cos\theta$ , 따라서 선전류

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos\theta} = \frac{10 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 200 \times 0.8} = 36.08$$

12.12 ④  $\Delta$ 결선  $I_L = \sqrt{3} I_p$ , 상전류  $I_p = \frac{V_p}{|Z|} = \frac{100}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = 10$  따라서, 선전류

$$I_L = \sqrt{3} I_p = \sqrt{3} \times 10 = 10\sqrt{3}$$

12.13 ③ 전원의 중성점을 접지하지 않은 상태에서의 중성점과 부하의 중성점 간의 전압

12.14 ① Y 결선 시,  $I_p = \frac{V_p}{Z} = \frac{\frac{200}{\sqrt{3}}}{R} = I_L$ ,  $\Delta$  결선 시,

$$I_p = \frac{V_p}{Z} = \frac{200}{R}, I_L = \sqrt{3} I_p = 200 \frac{\sqrt{3}}{R}, \text{ 따라서, } \frac{I_{\Delta L}}{I_{YL}} = 3, \text{ 그러므로,}$$

$$I_{\Delta L} = 3I_{YL} = 3 \times 10 = 30$$

12.15 ① 차등접속이므로,  $A_2 = A_1 - A_3 = \sqrt{3} A_1 = 5\sqrt{3}$

12.16

정상상태 일 때, 단상전력은  $300/3 [MVA]$ 이고, 단상 전체임피던스  $Z = R + jX$  로 두면


역률이 0.8이므로,  $\tan(\cos^{-1}0.8) = 0.75 = \frac{X}{R}$ , 또한 단상 전류

$$I = \frac{200\sqrt{2} \angle 0^\circ}{\sqrt{R^2 + X^2} \angle 36.87^\circ} = \frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + X^2}} \angle -36.87^\circ \text{ 따라서,}$$

$$100 = P = V_{eff} I_{eff} \cos\theta = \frac{200 \times 200}{\sqrt{R^2 + X^2}} \times 0.8 \text{ 로부터, } \sqrt{R^2 + X^2} = 320, X = 0.75R \text{ 을}$$

대입하여 풀면,  $R = 256, X = 192$  가 된다. 또한 전체 임피던스  $Z = 20 + j10 + Z_L$  이므로
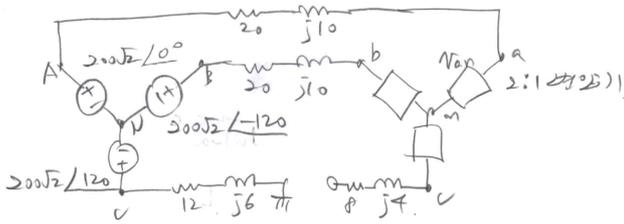
$$Z_L = (256 - 20) + j(192 - 10) = 236 + j182 = R_L + jX_L \text{ 이 된다.}$$



(a) 위의 그림과 같이 선로가 손실되면, 아래의 그림과 같이 그려질 수 있고,



이 때, 전압분배법칙에 따라

$$v_{an} = (200\sqrt{2} \angle 0^\circ - 200\sqrt{2} \angle -120^\circ) \times \frac{1}{2} \frac{2(236 + j182)}{2(256 + j192)} = 228.2 \angle 28^\circ \text{ 따라서}$$

$$v_{an}(t) = 228.2 \cos(\omega t + 28^\circ)$$

(b)  $V = 490 \angle 27.262^\circ$ ,  $Z = 2(R + jX) = 640 \angle 36.87^\circ$  이므로, 전체 3상 전력

$$P_{\text{total}} = \frac{V_{\text{eff}}^2 \times 2R}{|Z|^2} = \frac{\left(\frac{490}{\sqrt{2}}\right)^2 \times 512}{640^2} = 150 [\text{MVA}] \text{ 그러므로, 선로 손실로 인하여 전체 발생전력이 반으로 줄어들었다.}$$

12.17 ① 무효율  $\sin\theta = \frac{X}{Z} = \frac{6}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = 0.6$ , 무효전력  $P_r = 3I_p^2 X = 3 \times 10^2 \times 6 = 1800$

12.18 ③ 전원과 부하를 Y-Y 결선으로 바꾸고 1상의 회로로 바꾸면 전원은  $\frac{200}{\sqrt{3}}$ , 부하는

$$\frac{|Z|}{3} = \frac{10}{3} \text{ 이 되므로, } I_L = \frac{V}{|Z|} = \frac{200 \times 3}{\sqrt{3} \times 10} = 20\sqrt{3}$$

12.19 ④  $\Delta$ 결선 부하를 Y결선 부하로 바꾸면 부하값이 1/3 이 되므로 선전류  $I_L = \frac{V_L}{R}$

로부터 원래의 선전류에 비해 3배가 된다. 즉,  $I_L = 3 \times 20 = 60$

12.20 ③  $r // 2r = \frac{2}{3}r$ ,  $\frac{V}{I} = \frac{30}{3} = \frac{2}{3}r$ , 따라서  $r = 15$  [3장 문제와 중복]

12.21 ② 1상만 고려하면,  $I_L = \frac{V_L}{|Z|} = \frac{200}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = 20$

12.22 ③ 전 소비전력은  $P = 3I_L^2 R$  따라서,  $R = \frac{4000}{3 \times 10^2} = \frac{40}{3}$

12.23 ④ 가운데  $\Delta$ 부하를 Y로 바꾸면 저항 r의 Y부하가 되고 전체의 Y부하의 각 상의

저항은  $3r + r = 4r$ , 따라서 전류  $I = \frac{V_P}{4r} = \frac{200}{8} = 25 [A]$


12.24 ① 대칭좌표법을 이용하면  $\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$  에서, a상 전압

$$V_a = V_0 + V_1 + V_2 = -8 + j3 + 6 - j8 + 8 + j12 = 6 + j7 [V]$$

12.25 ① 중성점 N과 N' 사이의 각 전압전원과 저항의 직렬회로를 전원변환 법칙에 의하여 병렬의 전류전원과 저항으로 생각하면, 각 전류전원은  $E_1 Y_1, E_2 Y_2, E_3 Y_3$  가 되고, 이들의 전체 전류전원은 이들의 합인  $I = E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3$  이 되고, 전체저항은 저항들의 병렬연결이므로, 전체 어드미턴스  $Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$  가 되므로,  $V_{N-N'} = \frac{I}{Y}$ , 참고로 이 공식은 밑만의 정리로 알려져 있다.

12.26

(a)

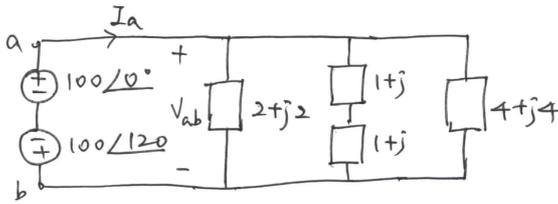


위의 회로와 같이 부하가 소손된 이후의 상황에서 오른쪽의 모든 병렬부하의 전체임피던스  $Z = (2+j2) // (2+j2) // (4+j4) = \frac{4}{5}(1+j) = \frac{4}{5}\sqrt{2} \angle 45^\circ$ , 또한  $V_{ab} = 100 \angle 0^\circ - 100 \angle 120^\circ = 173.2 \angle -30^\circ$  그러므로  $W_1$ 에 의하여 측정된 전력

$$P_A = \frac{V_{ab}^2 R}{|Z|^2} = \frac{(173.2)^2 \times \frac{4}{5}}{(\frac{4}{5}\sqrt{2})^2} = 18749 [W]$$

(b) 2-전력계 방법으로 전체 3상 전력을 측정하려면 1-상의 단자를 전력계의 공통 단자로 사용하면 되므로, 이 경우 b 단자를 공통 단자로 사용했으므로  $V_{cb}$  전압을 사용하면 된다. 즉, 3-전력계 방법에서  $P_{total} = P_A + P_B + P_C = V_{ab} I_a \cos \theta_a + V_{bb} I_b \cos \theta_b + V_{cb} I_c \cos \theta_c$  로 얻을 수 있는데, 2-전력계 방법의 경우,  $V_{bb} = 0$  이 되므로,  $P_{total} = P_A + P_C$  로 얻을 수 있다.

(c)

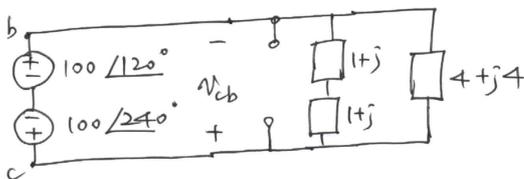

위와 같은 연결에서 소실된 부하를 감안하여 전력  $W_2$ 을 측정하면,

$V_{cb} = 100 \angle 240^\circ - 100 \angle 120^\circ = 173.2 \angle -90^\circ$ , 전체임피던스


$$Z = (2+j2) // (4+j4) = \frac{4}{3}\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ 이므로, } P_C = \frac{V_{cb}^2 R}{|Z|^2} = \frac{(173.2)^2 \times \frac{4}{3}}{(\frac{4}{3}\sqrt{2})^2} = 11249.34 [W]$$

따라서, 전체 3상 전력  $P_{total} = P_A + P_C = 30000 [W]$

12.27 ④  $\Delta$ 결선에서  $V_P = V_L, I_L = \sqrt{3} I_P$

12.28 (기준12.20)


Y-Δ 결선을 Y-Y 결선으로 바꾸면,

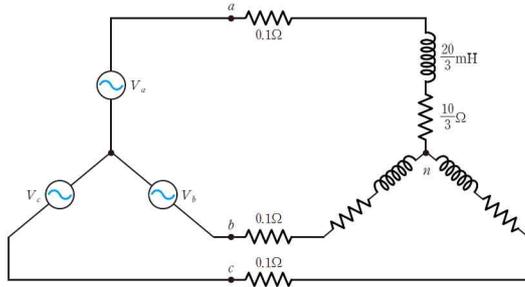

Δ 결선을 Y 결선으로 바꾸면 균형부하의 경우  $Z_Y = \frac{1}{3}Z_{\Delta}$


$$\begin{aligned} (1) \text{ 선전압 } V_{ab} &= V_a - V_b = 220\sqrt{2} \sin\omega t - 220\sqrt{2} \sin(\omega t - 120^\circ) \\ &= \sqrt{3} \cdot 220\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) \\ &= 220\sqrt{6} \sin(\omega t + 30^\circ) \end{aligned}$$

선전류  $i_a$ 는 단상 페이저 회로로부터 구하면

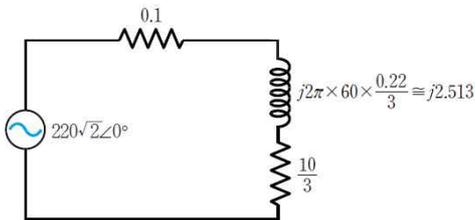

$$\therefore I_a = \frac{220\sqrt{2} \angle 0^\circ}{3.433 + j2.513} = 73.137 \angle -36^\circ$$
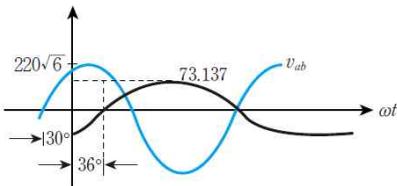
$$i_a = 73.137 \sin(\omega t - 36^\circ)$$



$$(2) \text{ 선로손실} = 3 \times i_{a_{eff}}^2 \cdot R_1 = 3 \times \left(\frac{73.137}{\sqrt{2}}\right)^2 \times 0.1 \approx 802.353 [\text{W}]$$

$$(3) \text{ 부하에 공급되는 유효전력} = 3 \times i_{a_{eff}}^2 \cdot R_2' = 3 \times \left(\frac{73.137}{\sqrt{2}}\right)^2 \times \frac{3}{10} = 26745.104 [\text{W}]$$

12.29 (기준12.1)

어드미턴스행렬을 이용하여 델타 연결 시의 임피던스행렬  $Z_{\Delta}$ 를 구하면

$$\begin{aligned}
 Z_{\Delta} = Y_{\Delta}^{-1} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b}\right)\left(\frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c}\right) - \frac{1}{Z_c^2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c} & \frac{1}{Z_b} \\ \frac{1}{Z_b} & \frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{Z_a Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c} \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c} & \frac{1}{Z_b} \\ \frac{1}{Z_b} & \frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_a Z_c + Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c} & \frac{Z_a Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c} \\ \frac{Z_a Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c} & \frac{Z_a Z_c + Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

설문 1의 임피던스행렬  $Z_Y$ 에 대해  $Z_Y = Z_{\Delta}$ 임을 이용하면

$$Z_3 = \frac{Z_a Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c} [\Omega]$$

$$Z_1 = \frac{Z_a Z_c + Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c} - Z_3 = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c} [\Omega]$$

$$Z_2 = \frac{Z_a Z_c + Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c} - Z_3 = \frac{Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c} [\Omega] \text{을 얻을 수 있다.}$$

## 제 13 장

13.1 ② 최종값 정리  $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \frac{0+3}{1} = 3$

13.2 ②  $F(s) = \frac{s}{(s+1)^2} = \frac{K_1}{(s+1)^2} + \frac{K_2}{s+1}$ ,  $K_1 = (s+1)^2 F(s)|_{s=-1} = -1$ ,

$K_2 = \frac{d}{ds}(s+1)^2 F(s)|_{s=-1} = 1$ , 따라서,  $f(t) = K_2 e^{-t} + K_1 t e^{-t} = e^{-t} - t e^{-t}$

13.3 ③  $f(t) = E u(t)$ , 따라서,  $F(s) = \frac{E}{s}$

13.4 ④  $f(t) = \frac{E}{T} t u(t) - \frac{E}{T} (t-1) u(t-T) - E u(t-T)$ , 따라서

$F(s) = \frac{E}{Ts^2} - \frac{E}{Ts^2} e^{-Ts} - \frac{E}{s} e^{-Ts} = \frac{E}{Ts^2} (1 - e^{-Ts} - T s e^{-Ts})$

13.5 ①  $F(s) = \frac{1}{s} e^{-as} - \frac{1}{s} e^{-bs}$

13.6 ②  $f(t) = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t$ , 따라서,  $F(s) = \frac{1}{2} \frac{2}{s^2 + 2^2} = \frac{1}{s^2 + 2^2}$

13.7 ②  $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \frac{2s+15}{s^2+s+3}|_{s=0} = 5$

13.8 ①  $f(t) = -\frac{E}{T} (t-T) u(t-T)$ , 따라서  $F(s) = -\frac{E}{Ts^2} e^{-Ts}$

13.9 ③  $F(s) = 3 \frac{2}{s^3} = \frac{6}{s^3}$

13.10 **정답없음**  $f(t) = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t$ ,  $F(s) = \frac{1}{2} \frac{2}{s^2 + 2^2} = \frac{1}{s^2 + 2^2}$  [13.6과 중복됨]

13.11 ③  $F(s) = \frac{K_1}{s+2} + \frac{K_2}{s+1}$ ,  $K_1 = \frac{2s+3}{s+1}|_{s=-2} = 1$ ,  $K_2 = \frac{2s+3}{s+2}|_{s=-1} = 1$ , 따라서,

$f(t) = e^{-2t} + e^{-t}$

13.12 ④  $c(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \frac{5}{2}$

13.13 ③  $f(t) = u(t) - u(t-2)$ , 따라서  $F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-2s}$

13.14 ④  $F(s) = A \frac{2}{s^3}$

13.15 ③  $F(s) = \frac{1}{(s+a)^2}$

13.16 ①  $e_o = e_i \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} - e_i \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = e_i \frac{RCs - 1}{RCs + 1}$

13.17 ①  $a_1 V_o + a_2 s V_o + a_3 \frac{1}{s} V_o = V_i$ , 따라서  $\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{a_1 + a_2 s + \frac{a_3}{s}} = \frac{s}{a_2 s^2 + a_1 s + a_3}$

13.18 ②  $5s^2Q(s) + sQ(s) = 10 \frac{1}{s^2 + 1^2}$ , 따라서  $Q(s) = \frac{10}{(5s^2 + s)(s^2 + 1)}$

13.19 ②  $F(s) = \frac{3}{s} + \frac{2}{s+1} = \frac{5s+3}{s(s+1)}$

13.20 ③  $F(s) = 3 \frac{2}{s^3} = \frac{6}{s^3}$  [문제 13.9와 중복]

13.21 ③  $\frac{I(s)}{E(s)} = Y(s) = \frac{1}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$

13.22 ③  $K_1 = sF(s)|_{s=0} = \frac{1}{3}$ ,  $K_2 = (s+2)F(s)|_{s=-2} = -\frac{1}{5}$ ,  $K_3 = (s-3)F(s)|_{s=3} = \frac{13}{15}$

13.23 ④  $F(s) = \frac{K_1}{(s+1)^2} + \frac{K_2}{(s+1)} + \frac{K_3}{(s+2)}$ ,  $K_1 = (s+1)^2 F(s)|_{s=-1} = 3$ ,

$K_2 = \frac{d}{ds} (s+1)^2 F(s)|_{s=-1} = -3$ ,  $K_3 = (s+2)F(s)|_{s=-2} = 3$ , 따라서,

$f(t) = 3te^{-t} - 3e^{-t} + 3e^{-2t}$

13.24 ② 전체 임피던스는  $Z(s) = R + sL // \frac{1}{sC} = R + \frac{L/C}{sL + 1/sC}$ , 전체회로전류

$I(s) = \frac{E/s}{Z(s)}$ , 전류분배법칙에 의해  $I_o(s) = I(s) \times \frac{1/Cs}{sL + \frac{1}{sC}}$ , 전체를 대입하여 정리하면,

$I_o(s) = \frac{E}{sZ(s)} \times \frac{1/Cs}{sL + \frac{1}{sC}} = \frac{(1/RLC)E}{s(s^2 + (1/RC)s + 1/LC)}$

13.25 ③ 라플라스 변환회로에서  $V_2(s)$ 는 초기값전원  $V_1(s) = \frac{1}{s}$  의 전압분배법칙에 의한 배분된 전압으로 표기할 수 있으므로,

$V_2(s) = V_1(s) \times \frac{1 // \frac{1}{s}}{2 + \frac{1}{s} + 1 // \frac{1}{s}} = \frac{1}{s} \times \frac{s}{2s^2 + 4s + 1}$

13.26 ① (기준13.21)

$F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+13} = \frac{(s+2)}{(s+2)^2+3^2} - \frac{1}{s+3} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{-2t} \cos 3t$

13.27 ③ (기준13.22)

직류의 경우  $Z(s) \rightarrow Z(o) = 20[\Omega]$

따라서 단자전압  $V = 10 \times 20 = 200[V]$

13.28 ② (기준13.23)

$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1}$

13.29 ④ (기준13.24)

$$f(t) = tu(t) - 2tu(t-1) + tu(t-2) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2} + 2\frac{1}{s^2}e^{-s} + \frac{1}{s^2}e^{-2s} = \frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s})$$

13.30 ① (기준13.25)

$$\frac{1}{2}\Omega \text{에 흐르는 전류를 } i_2, 1\Omega \text{에 흐르는 전류를 } i_3 \text{로 하면, } \left(\frac{2}{s} + s + 2\right)V_2(s) = I_2(s)$$

$$I_3(s) = 1 \cdot V_2(s)(1 - A)$$

$$\text{이때 } I_1 = I_2 + I_3 = \left[\left(\frac{2}{s} + s + 2\right) + (1 - A)\right]V_2(s)$$


$$\text{그러므로, } \frac{V_2}{I_1} = \frac{1}{\left(\frac{2}{s} + s + 2\right) + (1 - A)} = \frac{s}{s^2 + (3 - A)s + 2}$$

따라서  $-\frac{3 - A}{2} = \sigma < 0$ 이 되어야 한다.

그러므로  $A < 3$ 이어야 한다.


13.31 ② (기준13.26)

$t < 0$ 일 때

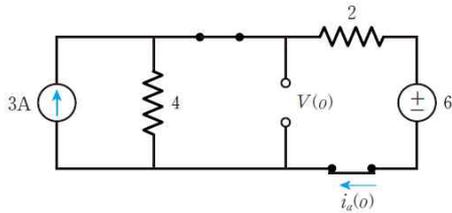

중점의 원리에 의해  $V(0) = 4 + 4 = 8[V]$ ,  $i_a(0) = 2 - 1 = 1[A]$

$t > 0$ 일 때

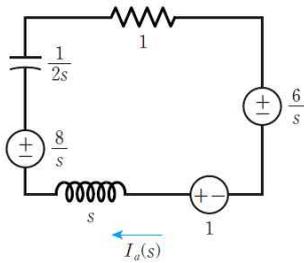

$$I_a = \frac{1 + \frac{8}{s} - \frac{6}{s}}{s + \frac{1}{2s} + 1} = \frac{2s + 4}{2s^2 + 2s + 1}$$

13.32 (기준13.20)

$$(1) H(s) = \frac{K}{s^2 + (3 - K)s + 1}$$


$$(2) s_{1,2} = \frac{-(3 - K) \pm \sqrt{(3 - K)^2 - 4}}{2}, K \leq 3 \text{ 일 때 안정}$$

(3)  $K < 1$  일 때 과도감쇠,  $1 < K < 3$  일 때 부족감쇠

$$(4) V_o(t) = 2\sqrt{10} \cos(t - 90^\circ)$$

13.33 (기준13.12)

(1) 병렬공진회로

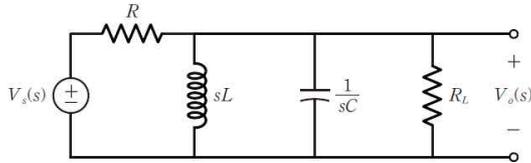


$$sL // \frac{1}{sC} // R_L = \frac{1}{\frac{1}{sL} + sC + \frac{1}{R_L}} = \frac{s/C}{s^2 + \frac{R_L}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{s/C}{s^2 + \frac{R_L}{L}s + \frac{1}{LC}}}{R + \frac{s/C}{s^2 + \frac{R_L}{L}s + \frac{1}{LC}}} = \frac{\frac{s}{C}}{R(s^2 + \frac{R_L}{L}s + \frac{1}{LC}) + \frac{s}{C}}$$

$$= \frac{s}{RC(s^2 + \frac{R_L}{L}s + \frac{1}{LC}) + s} = \frac{s/RC}{s^2 + (\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC})s + \frac{1}{LC}}$$

직렬공진회로

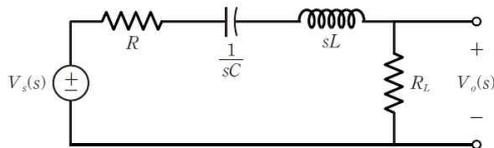

$$\frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{R_L}{(R + R_L) + \frac{1}{sC} + sL} = \frac{sR_L/L}{s^2 + \frac{1}{(R + R_L)C}s + \frac{1}{LC}}$$

따라서 공진주파수는  $\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  로 서로 같다.

$$(2) \frac{V_o(j\omega)}{V_s(j\omega)} = \frac{K}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right)}$$

로 표현될 때  $Q$ 는 선택도(quality factor)를 나타내므로,

병렬공진회로의 경우  $s = j\omega$ 로 바꾸면

$$\frac{j\omega / RC}{(j\omega)^2 + \left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC}\right)j\omega + \omega_o^2} = \frac{1 / RC \left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC}\right)}{1 + j \frac{\omega_o}{\left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC}\right)} \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right)}$$

$$\therefore K = \frac{1}{RC \left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC}\right)} = \frac{1}{\frac{RCR_L}{L} + 1} = \frac{L}{RCR_L + L}$$

$$Q = \frac{\omega_o}{\left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC}\right)} = \frac{1 / \sqrt{LC}}{\left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC}\right)} = \frac{1}{\sqrt{LC}(R_L RC + L)}$$

마찬가지로 직렬공진회로의 경우

$$\frac{j\omega R_L / L}{(j\omega)^2 + \frac{1}{(R + R_L)C} + (j\omega) + \omega_o^2} = \frac{R_L / L(R + R_L)C}{1 + j \frac{\omega_o}{\sqrt{LC}(R + R_L)C} \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right)}$$

$$\therefore K = \frac{R_L}{L(R + R_2)C}, \quad Q = \frac{1}{\sqrt{LC}(R + R_L)C}$$


$$\text{또한 } \left| \frac{V_o(j\omega)}{V_s(j\omega)} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{V_o(j\omega)}{V_s(j\omega)} \right| = \frac{K}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{병렬공진회로의 크기 값} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{RC \left(\frac{R_L}{L} + \frac{1}{RC}\right)}$$

$$\text{병렬공진회로의 크기 값} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R_L}{L(R + R_2)C}$$

13.34 (기준13.13)

(1)

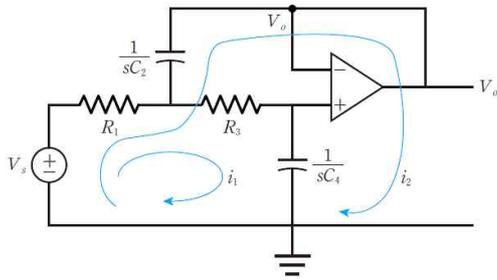

메시 1에서 KVL에 의해  $V_s = R_1(i_1 + i_2) + (R_3 + \frac{1}{sC_4})i_1$

메시 2에서 KVL에 의해  $V_s = R_1(i_1 + i_2) + \frac{1}{sC_2}i_2 + V_o$

또한 커패시터  $C_4$ 에 걸리는 전압  $V_o = \frac{1}{sC_4}i_1$ , 이 식을 위의 두 식에 대입하여  $i_1, i_2$ 에 대한 수식을 만들면,

$V_s = (R_1 + R_3 + \frac{1}{sC_4})i_1 + R_1i_2, \quad V_s = (R_1 + \frac{1}{sC_4})i_1 + (R_1 + \frac{1}{sC_2})i_2$ 이다.

이 두 식으로부터  $i_1, i_2$ 를 구하고,  $i_1 = sC_4V_o$ 를 대입하면

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{(sR_1C_2 + 1)(sR_3C_4 + 1)} = \frac{1}{s^2R_1R_3C_2C_4 + (R_3C_4 + R_1C_2)s + 1}$$

그러므로  $\frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{s^2 + 10s + 1}$ 이 되기 위해서는

$R_1R_3C_2C_4 = 1, \quad R_3C_4 + R_1C_2 = 10$


(2)  $R_1 = R_3 = 10\text{K}$ 면,  $100 \times 10^6 C_2C_4 = 1$ 과  $1000(C_2 + C_4) = 1$ 을 만족시켜야 하므로,

$C_4^2 - C_4 + 0.01 = 0$ 을 만족시켜야 한다. (단,  $C_2, C_4$ 의 단위는  $\text{mF}$ )

$C_4 = 0.01$  혹은  $0.99[\text{mF}], \quad C_2 = 0.99$  혹은  $0.01[\text{mF}]$



13.35 (기준13.14)

$t < 0$ 일 때 초깃값을 찾으려면,

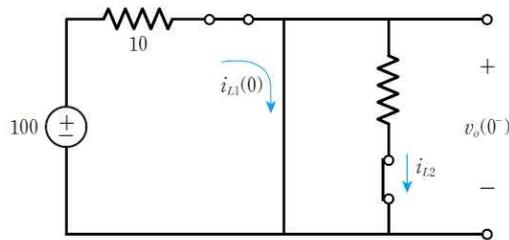

그러므로  $i_{L1}(0^-) = i_{L1}(0^+) = \frac{100}{10} = 10[\text{A}], \quad i_{L2}(0^-) = i_{L2}(0^+) = 0[\text{A}]$

$t > 0$ 일 때의  $s$ -영역 회로는

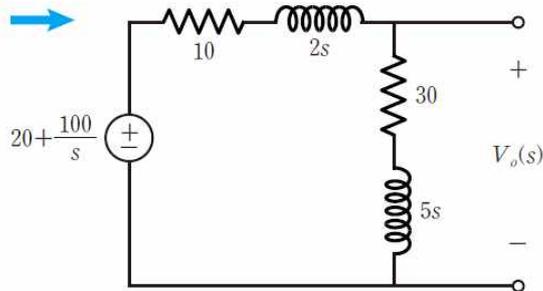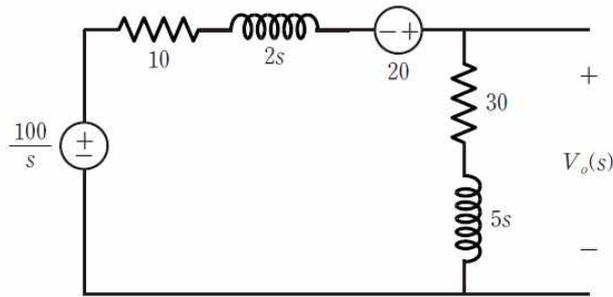

그러므로  $V_o(s) = (20 + \frac{100}{s}) \frac{30 + 5s}{40 + 7s}$

$$= \frac{20(30 + 5s)}{40 + 7s} + \frac{100(30 + 5s)}{s(40 + 7s)}$$

$$= \frac{100}{7} + \frac{200/49}{(s + \frac{40}{7})} + \frac{\frac{100}{7}(30 + 5s)}{s(s + \frac{40}{7})}$$

$$= \frac{100}{7} + \frac{200/49}{(s + \frac{40}{7})} + \frac{A}{s} + \frac{B}{(s + \frac{40}{7})}$$

$$A = \frac{\frac{100}{7}(30 + 5s)}{(s + \frac{40}{7})} \Big|_{s=0} = \frac{3000}{40} = 75$$

$$B = \frac{\frac{100}{7}(30 + 5s)}{s} \Big|_{s=-\frac{40}{7}} = -\frac{25}{7}$$

$$\therefore v_o(t) = \frac{100}{7} \delta(t) + \frac{200}{49} e^{-\frac{40}{7}t} + 75 - \frac{25}{7} e^{-\frac{40}{7}t}$$

$$= \frac{100}{7} \delta(t) + 75 - \frac{425}{49} e^{-\frac{40}{7}t}$$


## 제 14 장

14.1 ①  $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \omega^2 LC & j\omega L(2 - \omega^2 LC) \\ j\omega C & 1 - \omega^2 LC \end{bmatrix}$ , 따라서  $A = D$

14.2 ③  $V_1 = AV_2 + BI_2$ ,  $I_1 = CV_2 + DI_2$  이므로,  $C = \frac{I_1}{V_2}|_{I_2=0}$  즉, 어드미턴스

14.3 ②  $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j2\omega C & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2\omega^2 LC & j\omega L \\ j2\omega C & 1 \end{bmatrix}$


14.4 (a)  $A = \frac{V_1}{V_2}|_{I_2=0}$ ,  $C = \frac{I_1}{V_2}|_{I_2=0}$  이므로, 아래의 회로와 같이 오른쪽 단자를 개방하고 살펴보면,

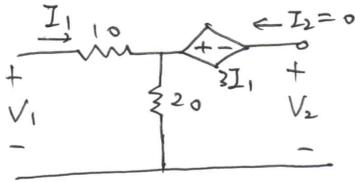

$A = \frac{V_1}{V_2}$ , 여기서  $I_1 = \frac{V_1}{10+20}$ ,  $V_2 = \frac{20}{30}V_1 - 3I_1 = V_1(\frac{17}{30})$  따라서  $A = \frac{V_1}{V_2} = \frac{30}{17}$ ,

또한  $V_2 = 20I_1 - 3I_1 = 17I_1$  이므로,  $C = \frac{I_1}{V_2} = \frac{I_1}{17I_1} = \frac{1}{17}$

$B = \frac{V_1}{-I_2}|_{V_2=0}$ ,  $D = \frac{I_1}{-I_2}|_{V_2=0}$  이므로, 다음 회로와 같이 오른쪽 단자를 단락시키고 살펴보면,

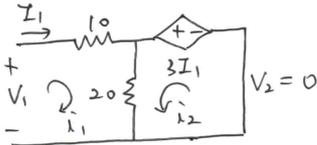


종속전원이 있는 메시에서,  $20(I_1 + I_2) = 3I_1$ , 따라서,  $17I_1 = -20I_2$  그러므로

$D = \frac{I_1}{-I_2} = \frac{20}{17}$ , 또한  $V_1 = 10I_1 + 20(I_1 + I_2) = 30I_1 + 20I_2$  여기에서  $I_1 = -\frac{20}{17}I_2$  이므로

대입하면,  $V_1 = -30 \times \frac{20}{17}I_2 + 20I_2 = -\frac{260}{17}I_2$ , 그러므로  $B = \frac{V_1}{-I_2} = \frac{260}{17}$


(b) 점선 안의 회로를 다시 정리하면,

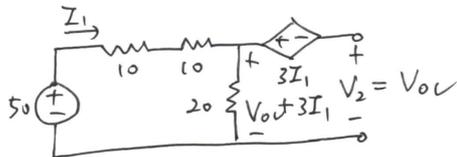

이 회로에서 오른쪽 단자를 개방하고  $V_{eq}$ 을 측정하면  $I_1 = \frac{50}{40}$ , 20Ω에 걸리는 전압은

$\frac{50}{2} = V_{eq} + 3I_1 = V_{eq} + \frac{15}{4}$ , 따라서,  $V_{eq} = \frac{85}{4} [V]$ , 종속전압이 있으므로,  $R_{eq} = \frac{V_{eq}}{I_{sc}}$  로

구할 수 있고, 이를 위하여 아래 회로로부터

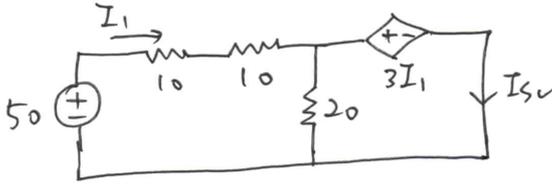

2개의 메시로부터, 각각  $50 = 20I_1 + 20(I_1 + I_2)$ ,  $3I_1 = 20(I_1 + I_2)$  을 얻고  $I_{sc} = -I_2 = \frac{85}{46}$ ,

따라서  $R_{eq} = \frac{V_{eq}}{I_{sc}} = \frac{85/4}{85/46} = 11.5[\Omega]$

(c)  $R_L$  에서 소비되는 전력  $P_L = I^2 R_L = \left(\frac{V_{eq}}{R_{eq} + R_L}\right)^2 R_L$  또한 이 전력이 최대가 되기 위한

$R_L$  의 조건은  $\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = \frac{V_{eq}^2 (R_{eq} + R_L)^2 - 2R_L V_{eq}^2 (R_{eq} + R_L)}{(R_{eq} + R_L)^4} = 0$  이 되고, 이로부터


분자항이 0이 되기위한 조건은  $R_{eq} = R_L$  이다. 이 때 부하저항  $R_L$  에 전달되는

최대전력은  $P_{max} = \frac{\left(\frac{V_{eq}}{2}\right)^2}{R_L} = \frac{\left(\frac{85}{4}\right)^2}{4 \times \frac{23}{2}} = 9.82[W]$

14.5 ③  $A = \frac{V_1}{V_2}|_{I_2=0}$  따라서, 출력단을 개방하고  $V_1 : V_2 = n : 1$  이므로  $A=n$

14.6 ④  $I = YV$ ,  $\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{12} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 36 \\ 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

14.7

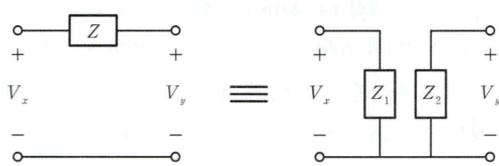

(a) 오른쪽 회로에서 임피던스 변수  $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}|_{I_2=0} = Z_1$ ,  $Z_{22} = \frac{V_2}{I_2}|_{I_1=0} = Z_2$

또한 왼쪽 회로에서 임피던스 변수를 구하면,  $Z_{11} = \frac{V_1}{(V_1 - V_2)/Z} = \frac{Z}{1 - \frac{V_2}{V_1}}$ , 이 때

$k = \frac{V_2}{V_1}$  즉 전압이득 값으로 두면,  $Z_{11} = Z_1 = \frac{Z}{1-k}$ , 또한

$Z_{22} = Z_2 = \frac{V_2}{(V_2 - V_1)/Z} = \frac{Z}{1 - \frac{1}{k}}$  가 된다.

(b) (a)의 결과를 대입하여 비교하면,  $k = -99$ ,  $Z = R - j\frac{1}{\omega C}$ , 그러므로

$$Z_1 = \frac{R - j\frac{1}{\omega C}}{1 + 99} = 0.01(R - j\frac{1}{\omega C}), \quad Z_2 = \frac{R - j\frac{1}{\omega C}}{1 + \frac{1}{k}} = 0.99(R - j\frac{1}{\omega C})$$

따라서, 문제의

$$k_1 = 0.01, k_2 = -0.01, k_3 = 0.99, k_4 = -0.99$$


(c) 따라서, 입력임피던스는 전압이득이 커질수록 0으로 수렴하고, 출력임피던스는 고정값 Z에 수렴하게 된다.

14.8 (a) 정의에 의하여  $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}|_{I_2=0}$ , 이 때, 회로로부터 전압분배법칙에 따라

$$V_1 = V_g \times \frac{Z_{11}}{R_g + Z_{11}} \text{ 이 되고, } Z_{21} = \frac{V_2}{I_1}|_{I_2=0} \text{ 으로부터 } \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} \text{ 따라서, } V_1 = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} V_2 \text{ 을}$$

$$\text{앞의 식에 대입하면 } V_1 = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} V_2 = V_g \times \frac{Z_{11}}{R_g + Z_{11}} \text{ 그러므로, } \frac{V_2}{V_g} = \frac{Z_{21}}{R_g + Z_{11}}$$

(b) T형 회로가 A 회로에 대체되면 주어진 조건에 의하여

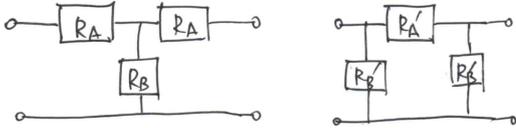


$R_1 = R_A + R_B = R_o$ , 또한, 회로에서  $V_1 - R_A I_1 = V_2 - R_A I_2$  이므로, 주어진 조건

$$\frac{V_1}{V_2} = -\frac{I_1}{I_2} = k \text{ 을 대입하면, } V_1 - R_A I_1 = \frac{V_1}{k} + R_A \frac{I_1}{k} \text{ 가 되고 } \frac{V_1}{I_1} = R_o = \frac{R_A(k+1)}{k-1}$$

$$\text{따라서, } R_A = R_o \frac{k-1}{k+1}, \quad R_o = R_A + R_B \text{ 에 } R_A \text{ 를 대입하여 } R_B = R_o - R_o \frac{k-1}{k+1} = \frac{2R_o}{k+1}$$

이제, 이들 값과 주어진 소자 값들을 대입하여 전체 회로를 그리면,

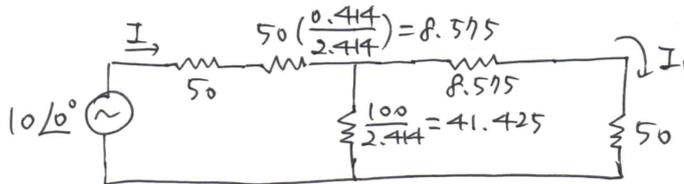

$$\text{이 회로에서 } I = \frac{10 \angle 0^\circ}{50 + 50 \left( \frac{0.414}{2.414} \right) + \left( \frac{100}{2.414} \right) // \left( 50 + 50 \left( \frac{0.414}{2.414} \right) \right)} = 0.121 \angle 0^\circ \text{ 이 되고,}$$

$$\text{전류분배법칙에 의하여 } I_1 = 0.121 \angle 0^\circ \times \frac{41.425}{100} = 0.05 \angle 0^\circ, \text{ 따라서 } 50\Omega \text{ 부하로}$$

$$\text{전달되는 전력 } P = \left( \frac{0.05}{\sqrt{2}} \right)^2 \times 50 = 0.063 [W]$$

(c)  $k = 1.414 = \sqrt{2} = 3dB$  이므로, 앞의 T형 회로는 입력 전압과 전류를 동시에 3dB 만큼 감소된  $\left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$  출력전압과 전류를 얻는 회로가 된다. 또한  $\Pi$  형 회로와의 비교에 의해

$$R_A' = \frac{R_A^2 + 2R_A R_B}{R_B}, \quad R_B' = \frac{R_A^2 + 2R_A R_B}{R_A} \text{ 가 되므로, (b)에서 얻은 값을 대입하여}$$

정리하면,  $R_A' = \frac{R_o}{2} \frac{(k-1)(k+3)}{(k+1)}$ ,  $R_B' = R_o \frac{k+3}{k+1}$  이 된다.

$$14.9 \text{ ④ } \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z_3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_3} & Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3} \\ \frac{1}{Z_3} & 1 + \frac{Z_2}{Z_3} \end{bmatrix}$$

$$14.10 \text{ ④ } I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{21} V_2, \quad I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2, \quad \text{따라서 } Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} = Y_B + Y_C$$

$$14.11 \text{ ① } A = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_2=0}, \quad B = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{V_2=0}, \quad C = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{I_2=0}, \quad D = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{V_2=0}, \quad \text{따라서,}$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{V_1/V_2}{I_1/V_2} \Big|_{I_2=0} = \frac{A}{C}$$

$$14.12 \text{ ④ } \frac{E_o}{E_i} = \frac{sL}{R+sL} = \frac{sL/R}{1+sL/R} = \frac{Ts}{1+Ts}$$

$$14.13 \text{ ④ } \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z_3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_3} & Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3} \\ \frac{1}{Z_3} & 1 + \frac{Z_2}{Z_3} \end{bmatrix}, \quad \text{따라서, } Z_1 = \frac{A-1}{C}$$

$$14.14 \text{ ① } Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}, \quad \text{따라서 출력단자를 개방하고 입력단 임피던스를 보면 } I_2 = 0 \text{ 이므로}$$

상호인덕턴스 M에 의한 별도의 전압이 없으므로, 단순히  $Z_{11} = sL_1$

$$14.15 \text{ ① } Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \quad \text{따라서 2-2'단자를 단락시키고 입력단자에서의 어드미턴스를}$$

$$\text{계산하면 } Y_{11} = \frac{1}{j5 + j5 // -j6} = \frac{1}{j35} = -j \frac{1}{35}$$

$$14.16 \text{ ① } A = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{I_2=0}, \quad B = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{V_2=0}, \quad C = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{I_2=0}, \quad D = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{V_2=0}, \quad \text{따라서, } \frac{A}{D} = \frac{Z_{01}}{Z_{02}},$$

$$\text{그러므로, } \frac{15}{4} = \frac{Z_{01}}{12/5} = 3 \times 3 = 9$$

$$14.17 \text{ ① 전압분배법칙에 의해 } \frac{V_2}{V_1} = \frac{R_2}{\frac{1}{sC} // R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{sR_1 C + 1}} = \frac{R_2(sR_1 C + 1)}{R_1 R_2 C s + R_1 + R_2}$$

$$14.18 \text{ ④ } \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z_3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_3} & Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3} \\ \frac{1}{Z_3} & 1 + \frac{Z_2}{Z_3} \end{bmatrix}$$

$$14.19 \text{ ③ 회로에서 } Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{1}{2} \quad \text{따라서, 출력단을 단락시켰을 때, 어드미턴스가 } 1/2$$

가 되는 회로는  $4//4[\Omega] = 2[\Omega]$ , 또한  $Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} = \frac{3}{8}$ , 따라서, 입력단을

단락시켰을 때, 병렬로 저항값이  $8/3[\Omega]$  이 나올 수 있는 경우는  $4//8[\Omega]$  의 경우이므로  
③번 회로.

14.20 ④  $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}|_{I_2=0}$  즉, 회로에서 출력단을 개방시키고 입력단에서 본 임피던스 값.

회로에서 KCL에 의해  $I_1 = \frac{V_1}{1} + \frac{V_1 - 2V_1}{1+1} = \frac{V_1}{2}$ , 따라서  $Z_{11} = 2[\Omega]$ , 또한

$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1}|_{I_2=0}$ , 회로를 보면  $V_2 = \frac{-V_1}{2} + 2V_1 = \frac{3}{2}V_1$ , 따라서  $I_1 = \frac{2V_2}{3 \times 2}$ , 그러므로

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1}|_{I_2=0} = 3[\Omega]$$

14.21 ②  $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}|_{I_2=0}$ , 따라서, 출력단을 개방하고 회로로 부터 입력단 임피던스는


$$Z_{11} = 1 + \frac{2}{s}$$

14.22 ①  $h_{11} = \frac{V_1}{I_1}|_{V_2=0} = R_1 + R_2$ ,  $h_{22} = \frac{I_2}{V_2}|_{I_1=0}$ , 즉 출력단에서의 어드미턴스는  $\frac{1}{R_3}$ ,

또한,  $h_{21} = \frac{I_2}{I_1}|_{V_2=0}$  즉, 전류이득이고,  $V_s = I_1 R_2$ , 출력단을 단락시키면, 출력단 메시

회로로부터  $-A V_s = -A R_2 I_1 = I_2 R_3$  따라서,  $h_{21} = -A \frac{R_2}{R_3}$

14.23 (기존14.16)

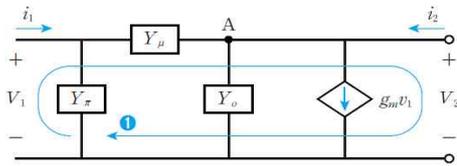

① 번 폐루프에서, KVL 적용하면

$$v_1 = v_{Y_\mu} + v_2$$

$$\text{여기에서 } v_{Y_\mu} = (g_m v_1 + Y_o v_2 - i_2) \frac{1}{Y_\mu}$$

그러므로 대입하여 정리하면

$$i_2 = (g_m - Y_\mu) v_1 + (Y_o - Y_\mu) v_2 (*)$$

$$\therefore y_{21} = \frac{i_2}{v_1} \Big|_{v_2=0} = g_m - Y_\mu, \quad y_{12} = \frac{i_1}{v_2} \Big|_{v_1=0} = Y_o + Y_\mu$$

노드 A에서 KCL 적용하면

$$i_2 - g_m v_1 - Y_o v_2 - Y_\pi v_1 = -i_1$$

(\*)의 관계를 대입하고 정리하면


$$i_1 = (Y_\pi + Y_\mu) v_1 - Y_\mu v_2$$

$$\therefore y_{11} = \frac{i_1}{v_1} \Big|_{v_2=0} = Y_\pi + Y_\mu, \quad y_{12} = \frac{i_1}{v_2} \Big|_{v_1=0} = -Y_\mu$$

따라서 최종 결과는

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_\pi + Y_\mu & -Y_\mu \\ g_m - Y_\mu & Y_o + Y_\mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

14.24 (기준14.3)

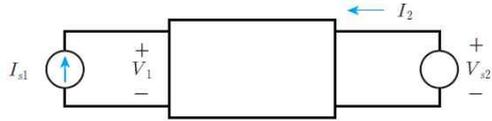

	$I_{s1}$ [A]	$V_1$ [V]	$I_2$ [A]	$V_{s2}$ [V]
실험 1	5	20	-1	0
실험 2	0	<b>8</b>	2	40
실험 3	-3	<b>-10</b>	<b>11/10</b>	10
실험 4	<b>25/4</b>	50	5	<b>125</b>

1. 2-포트 변수

(1) 요건 - 2-포트 변수가 성립하기 위해서는 다음 조건이 충족되어야 한다.

- i) 회로내부에 축적된 에너지 = 0일 것
- ii) 독립전원의 크기 = 0일 것
- iii) 각 포트에서 유 출입되는 전류의 크기가 같을 것

2. 가역정리 (Reciprocal)

(1) 의미 - 가역정리란 회로망의 A포트에 독립전압원을 삽입하는 경우 1) B포트에 흐르는 전류는, B포트에 동일한 전류원을 삽입하는 경우 2) A포트에 흐르는 전류와 같은 것을 말한다.

$$z_{12} = z_{21}, y_{12} = y_{21}, h_{12} = -h_{21}, \Delta a = 1$$


실험 1, 실험 2에서 Y-파라미터를 구하면

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} \\ -\frac{1}{20} & \frac{3}{50} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

실험 3, 실험 4에서 전류, 전압의 값을 구하면 위의 표와 같다.

14.25 (기준14.4)

(1) 문제에서 주어진  $V_1$ 을  $V_0$ 라고 하자.

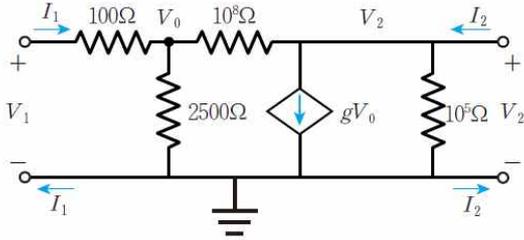

$$I_1 = \frac{V_0}{2500} + \frac{V_0 - V_2}{10^8}$$

$$I_2 + \frac{V_0 - V_2}{10^8} = gV_0 + \frac{V_2}{10^5}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_0}{100}, \quad g = \frac{4}{100}$$

위의 식을 정리하면

$$V_1 = 2599.94I_1 + 0.000025V_2 \cong 2.6 \times 10^3 I_1 + 2.5 \times 10^{-5} V_2$$

$$I_2 = 99.9975I_1 + 0.000011V_2 \cong 100I_1 + 1.1 \times 10^{-5} V_2$$

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} I_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 2.6 \times 10^3 & 2.5 \times 10^{-5} \\ 100 & 1.1 \times 10^{-5} \end{pmatrix}$$

$$(2) V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \cong 2.6 \times 10^3 I_1 + 2.5 \times 10^{-5} V_2 \quad \rightarrow \text{KVL}$$


(임피던스 차원) (종속전압원)

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \cong 100I_1 + 1.1 \times 10^{-5} V_2 \quad \rightarrow \text{KCL}$$

(종속전류원) (어드미턴스 차원)

$$(1.1 \times 10^{-5} [\text{U}]) \text{를 저항으로 나타내면 약 } 9.08 \times 10^4 [\Omega]$$

14.26 (기준14.2)

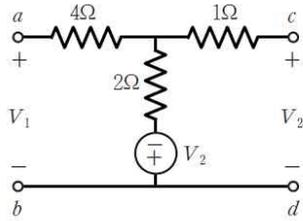

(1) 좌측 회로와 우측 회로에서

$$v_1 = 4i_1 + 2(i_1 + i_2) - v_2$$

$$v_2 = i_2 + 2(i_1 + i_2) - v_2$$

정리하면 
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

(2) Y-파라미터를 구하면 
$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{14} & -\frac{1}{14} \\ -\frac{1}{7} & \frac{5}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

14.27 (기준14.1)

(1) 2-포트 변수방정식을 세우면  $V_1 = (Z_1 + Z_3)I_1 + Z_3I_2$ ,  $V_2 = Z_3I_1 + (Z_2 + Z_3)I_2$ 를 얻을 수 있으므로

임피던스행렬  $Z_Y$ 는  $\begin{bmatrix} Z_1 + Z_3 & Z_3 \\ Z_3 & Z_2 + Z_3 \end{bmatrix}$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore Y = Z_Y^{-1} &= \frac{1}{(Z_1 + Z_3)(Z_2 + Z_3) - Z_3^2} \begin{bmatrix} Z_2 + Z_3 & -Z_3 \\ -Z_3 & Z_1 + Z_3 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1} \begin{bmatrix} Z_2 + Z_3 & -Z_3 \\ -Z_3 & Z_1 + Z_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

위 결과로부터 어드미턴스 변수를 구하면 다음과 같다.

$$y_{11} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}, y_{12} = \frac{-Z_3}{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}$$

$$y_{21} = \frac{-Z_3}{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}, y_{22} = \frac{Z_1 + Z_3}{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}$$

(2)  $\Delta$  결선 회로망 방정식을 세우면  $I_1 = \frac{V_1}{Z_a} + \frac{V_1 - V_2}{Z_b} = \left(\frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b}\right)V_1 - \frac{1}{Z_b}V_2$

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_c} + \frac{V_2 - V_1}{Z_b} = -\frac{1}{Z_b}V_1 + \left(\frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c}\right)V_2$$

따라서 어드미턴스 행렬  $Y_\Delta = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b} & -\frac{1}{Z_b} \\ -\frac{1}{Z_b} & \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c} \end{bmatrix}$ 이다.